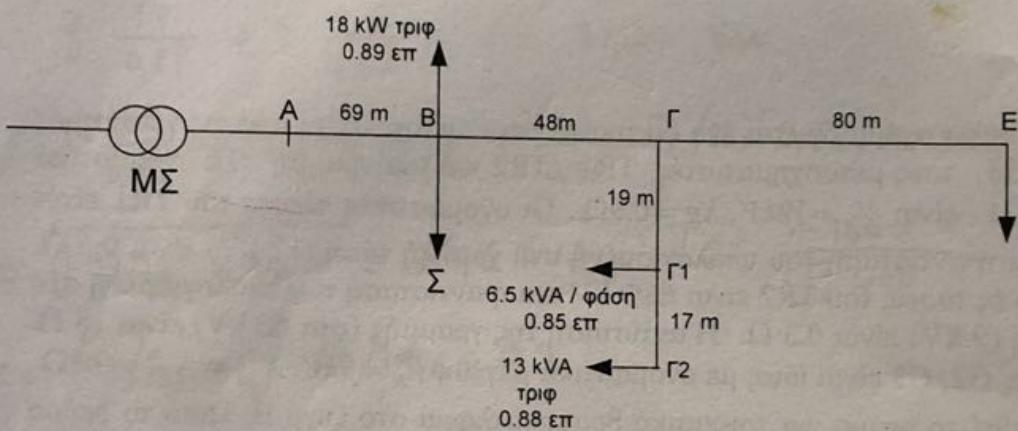


ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το μονογραμμικό διάγραμμα μιας υπόγειας γραμμής διανομής χαμηλής τάσης (Γ.Δ.Χ.Τ.) που εκκινεί από Μ/Σ διανομής. Όλη η γραμμή αποτελείται από υπόγειο καλώδιο 3X95 Α.Λ.



Στη θέση Β υπάρχει συγκρότημα κατοικιών με 3 παροχές Νο03/φάση, 1 παροχή κοινοχρήστων και 1 κατάστημα με τριφασική ισχύ 24 kW. Ο καταναλωτής Ε περιλαμβάνει: 3 τριφασικούς κινητήρες 18 kW η=88% συνφ=0.89, 2 μονοφασικούς κινητήρες 2.3 kW η=85% συνφ=0.88 και ωμικά φορτία 5 kW.

A. Να εξεταστεί αν ικανοποιείται το κριτήριο της μέγιστης πτώσης τάσης / φάση στη γραμμή.


B. Να προσδιορισθεί η ελάχιστη ισχύς (kVA) του ΜΣ, ο μέσος συντελεστής ισχύος του φορτίου και το ρεύμα / φάση στο δευτερεύον του. (Θεωρούμε ισοκατανομή της ισχύος και στις τρεις φάσεις). (2.5 Mov)

2. Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι αγωγοί


1,2,3 μιας τριφασικής γραμμής ισχύος. Ο κάθε αγωγός έχει ακτίνα $r = 1.25 \text{ cm}$.

A. Αν ο αγωγός 1 φέρει ρεύμα $I_1 = -150j \text{ A}$, και οι άλλοι 2 αγωγοί φέρονται ίσο ρεύμα μεταξύ τους, να υπολογισθεί η μαγνητική ροή λ_1 μέσα από τον αγωγό 1.

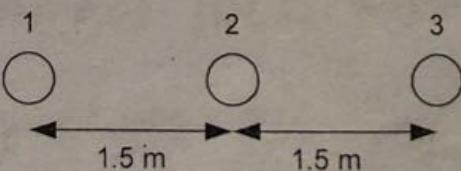B. Αν η γραμμή φέρει συμμετρικό φορτίο $q_o = 1 \text{ mcb/m}$, να υπολογισθεί το δυναμικό (V) του αγωγού 1. (2.5 Mov)




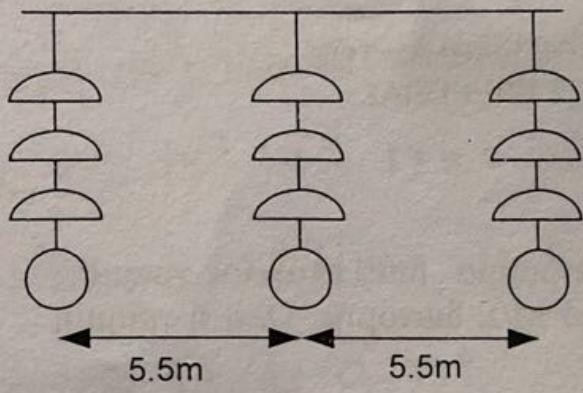3. Γραμμή μεταφοράς 150 kV μήκους 130 km τροφοδοτεί επαγωγικό φορτίο 100 MVA συνφ = 0.9 υπό τάση 150 kV. Στο φορτίο έχουν τοποθετηθεί πυκνωτές αντιστάθμισης που παράγουν 12 Mvar / φάση. Ο κάθε αγωγός έχει $R_0 = 0.1 \Omega/\text{km}$ και εξωτερική διάμετρο αγωγού 2.48158 cm.



- A. Να υπολογισθούν οι σταθερές L (mH/km), C ($\mu\text{F}/\text{km}$) της γραμμής και η συνολική χωρητική αντίδραση X_C (Ω) της γραμμής.
Θεωρείστε πλήρη αντιμετάθεση των φάσεων.
B. Με χρήση του ισοδυνάμου Π να υπολογισθούν ο συντελεστής ισχύος στην αναχώρηση της γραμμής και η ενεργός και άεργος ισχύς που εισέρχεται στη γραμμή (2.5 Mov).

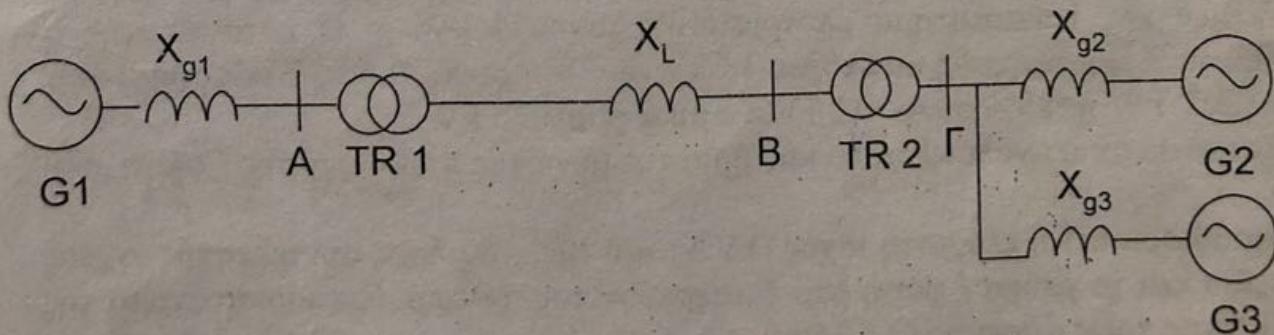4. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από τις γεννήτριες G1, G2 και G3, τους μετασχηματιστές TR1, TR2 και μια γραμμή. Τα ονομαστικά μεγέθη της G1 είναι $V_N = 12 \text{kV}$, $X_g = 0.9 \Omega$. Οι ονομαστικές τάσεις του TR1 είναι 12/66 kV και η αντίστασή του υπολογισμένη στη χαμηλή τάση (12 kV) είναι 0.5 Ω . Οι ονομαστικές τάσεις του TR2 είναι 66/9 kV και η αντίστασή του υπολογισμένη στη χαμηλή τάση (9 kV) είναι 0.3 Ω . Η αντίσταση της γραμμής (στα 66 kV) είναι 18 Ω . Οι γεννήτριες G2, G3 είναι ίδιες με ονομαστικά μεγέθη $V_N = 9 \text{kV}$, $X_{g2} = X_{g3} = 0.4 \Omega$. Να υπολογισθεί το ρεύμα για τριφασικό βραχυκύκλωμα στο ζυγό B. Ποιο το ρεύμα βραχυκυκλώματος από τη γεννήτρια G1.



(2.5 Mov)