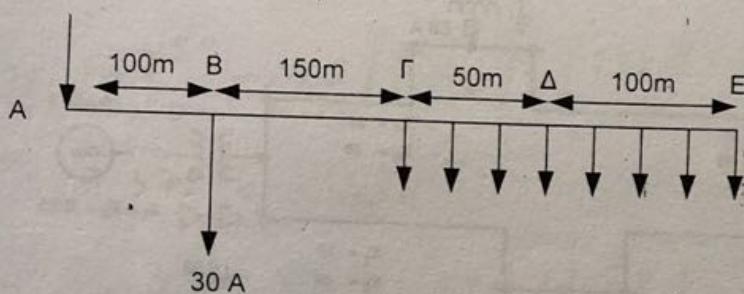



**ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

1. Δισύρματη γραμμή ΣΡ μήκους 400 m φέρει τα φορτία που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και τροφοδοτείται από το σημείο A. Στο σημείο B υπάρχει φορτίο 30 A και από το Γ έως το Ε υπάρχει ομοιόμορφα κατανευμημένο φορτίο 1.5 A/m. Η αντίσταση του αγωγού είναι 0.5 Ω/Km.



Να υπολογιστεί η τάση τροφοδοσίας στο A ώστε στο σημείο Δ η τάση να είναι 300 V. Πόση είναι τότε η τάση στο τέλος της γραμμής;

2.

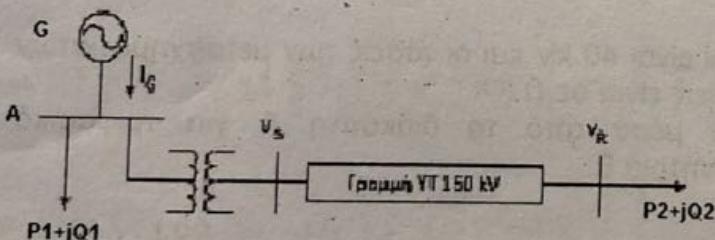

Στο προηγούμενο σχήμα φαίνεται μια γεννήτρια G η οποία συνδέεται στο ζυγό A. Εκεί υπάρχει ένα φορτίο το οποίο απορροφά ενεργό ισχύ $P_1 = 15 \text{ MW}$ και άεργο ισχύ $Q_1 = 7 \text{ MVAR}$ και ένας τριφασικός μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής τροφοδοτεί μια γραμμή YT 150 kV στο τέλος της οποίας υπάρχει φορτίο $P_2 = 45 \text{ MW}$ και $Q_2 = 22 \text{ MVAR}$ υπό τάση 152 kV. Στο τέλος της γραμμής υπάρχουν επίσης πυκνωτές οι οποίοι δίνουν 38 A / φάση.


Η γραμμή έχει ωμική αντίσταση $R_0 = 0.097 \Omega/\text{km}$, $X_0 = 0.35 \Omega/\text{km}$, $Y_0 = 2.55 \times 10^{-6} \text{ mho/km}$ και μήκος 130 km. Ο μετασχηματιστής απορροφά επίσης ενεργό ισχύ 320 kW και άεργο ισχύ 80 kVar. Να υπολογισθούν:

A. Η τάση V_s , η ενεργός και άεργος ισχύς που εισέρχεται στη γραμμή. (Με χρήση του ισοδυνάμου Π)

B. Ο λόγος μετασχηματισμού του μετασχηματιστή ώστε η τάση της γεννήτριας νά είναι 25 kV

Γ. Η συνολική ενεργός ισχύς P_{ol} , η συνολική άεργος ισχύς Q_{ol} , το ρεύμα / φάση που δίνει η γεννήτρια και ο συντελεστής ισχύος |του φορτίου της γεννήτριας.

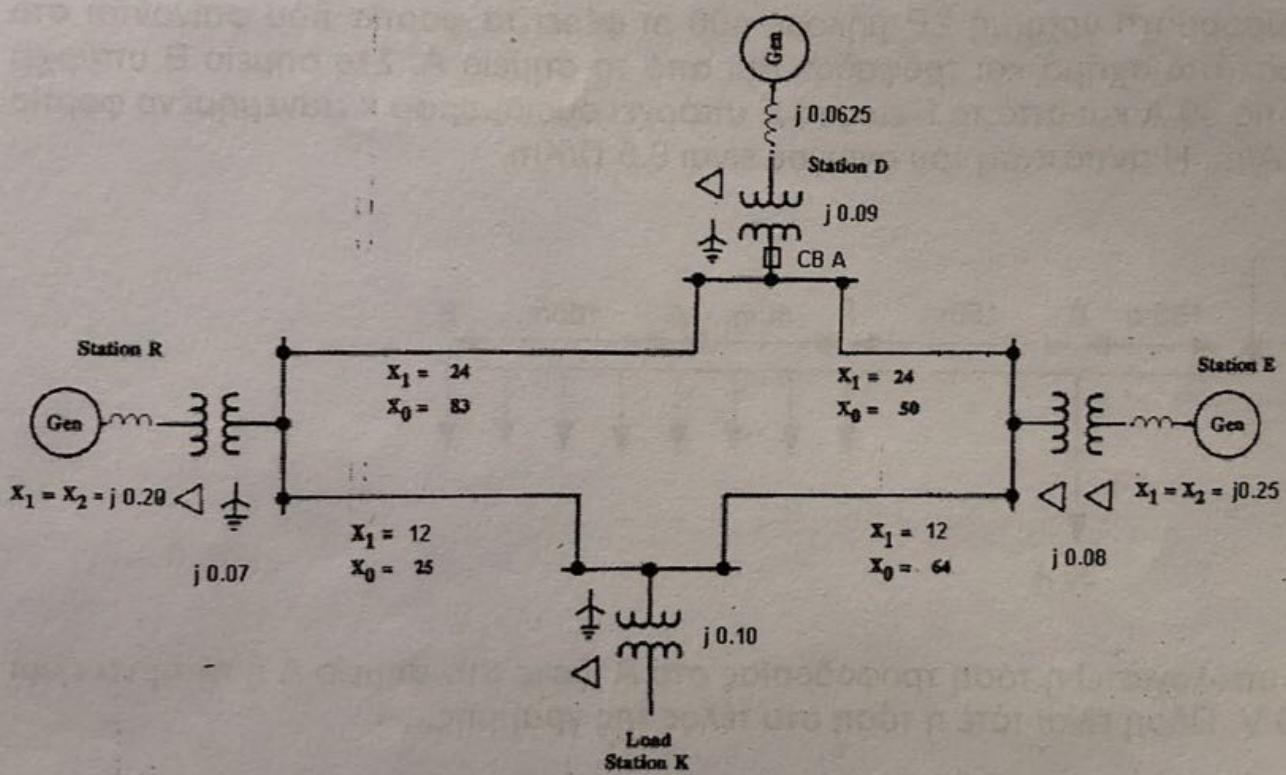3. Δίνεται το δίκτυο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Η τάση όλων των γεννητριών είναι 40 kV και οι τάσεις των μετασχηματιστών είναι $40 / 400 \text{ kV}$. Οι αντιστάσεις είναι σε Ω .

Να υπολογιστεί το ρεύμα μέσα από το διακόπτη A για τριφασικό βραχυκύκλωμα μέσα στη γεννήτρια E.