

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Διάλεξη 12

Α. Δροσόπουλος

22-11-2022

- 1 Παρένθεση
- 2 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων
- 3 Θεωρήματα Thevenin και Norton

- 1 Παρένθεση
- 2 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων
- 3 Θεωρήματα Thevenin και Norton

Παρένθεση 1

Καλησπέρα. Στην διάλεξη 09, στο δεύτερο παράδειγμα δεν καταλαβαίνω το RoI πως το βρίσκουμε. Εννοώ υπολογιστικά κρατώντας σημαντικά ψηφία. Αν γίνεται να το δείξουμε.

RoI είναι το ρεύμα I_{in} στα καλώδια RoI με τη μέγιστη ισχύ που διαρρέει $E_{in} = 10\text{ V}$, $R_{in} = 9\text{ }\Omega$, $R_1 = 50\text{ }\Omega$, $R_2 = 1.2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 600\text{ }\Omega$, $R_4 = 1.4\text{ k}\Omega$, $R_5 = 600\text{ }\Omega$.

(A) R_{in} (B) R_{in} (C) R_{in} (D) R_{in}

Παράδειγμα 2

Με τη μέθοδο επαναλάσκας είναι τα καλώδια RoI 20 Ω. Πως είναι τρέφει ένα να κοπεί με το κέρσοι τρέφει τρεις πηγές μετάνοι. Παράδειγμα R_1 , R_2 , R_3 και ένα διατάξει μετάνοι για το κάθε ρεύμα I_{in} , I_{in} , I_{in} .

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow R = 377.43\text{ }\Omega$$
$$I_{in} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = 5.4\text{ mA}$$
$$I_{in} = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = 4.2\text{ mA} \quad I_{in} = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 5.33\text{ mA}$$
$$I_{in} = I_{in} + I_{in} + I_{in} = 15.1\text{ mA}$$

Στα βήματα βλέπεται και αναλυτικότερα τρέφεται και μετάνοι με τους να ενεργεί και άλλους.

Παρένθεση 2

Καλησπέρα. Μία απορία. Στην διάλεξη 09 στην Άσκηση 1, αφού το ρεύμα έχει αρνητικό πρόσημο, γιατί στην τάση VAB το παίρνουμε με θετικό πρόσημο;

The screenshot shows a presentation slide titled "1b" with the following content:

Κανόνες Τάσεων Kirchhoff


$$50I + 12 + 40I + 20I + 10I - 6 = 0 \Rightarrow I = -0.05 \text{ mA}$$
$$V_{AB} = 12 + 60I = 9 \text{ V}$$
$$V_{AD} = -50I + 6 - 10I = 9 \text{ V}$$

octave:1> I = (-12+6)/(50+40+20+10)
I = -0.050000
octave:2> Vab = 12+60*I
Vab = 9
octave:3> Vab = -60*I+6
Vab = 9

- 1 Παρένθεση
- 2 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων**
- 3 Θεωρήματα Thevenin και Norton

Παράδειγμα Κ3 σε Β2

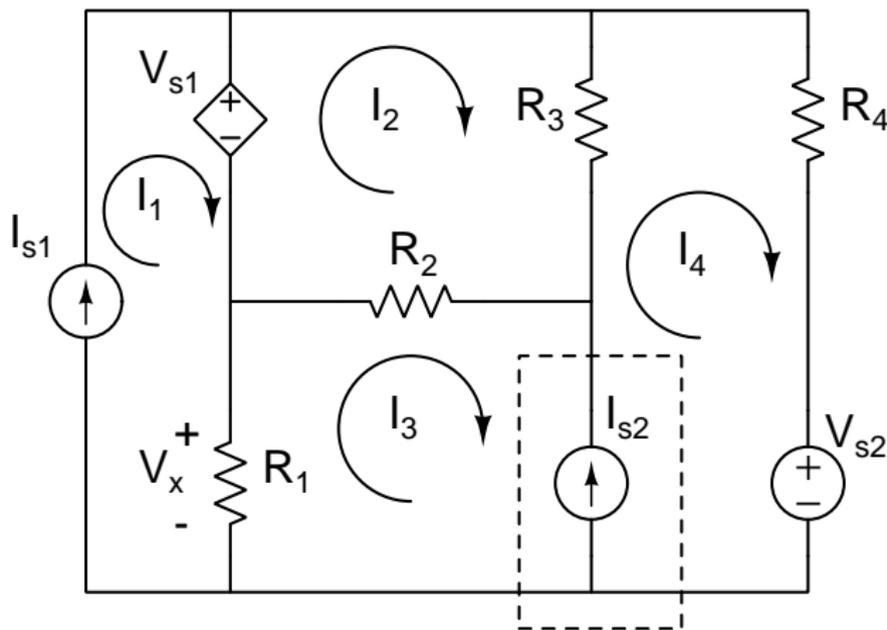Τάση στα άκρα R_4 με τιμές στοιχείων: $I_{s1} = I_{s2} = 1 \text{ mA}$, $V_{s1} = 2V_x$, $V_{s2} = 10 \text{ V}$,
 $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 5 \text{ k}\Omega$.



Παράδειγμα Κ3 σε Β2

- Απαιτούνται 4 εξισώσεις βρόχων.
- Από την πηγή ρεύματος I_{s1} διέρχεται ένα ρεύμα βρόχου. Επομένως

$$I_1 = I_{s1}$$

- Από το βρόχο 2:

$$(I_2 - I_3)R_2 - V_{s1} + (I_2 - I_4)R_3 = 0$$

- Από τον υπερβρόχο (θεωρώντας ανοιχτοκυκλωμένη την πηγή ρεύματος I_{s2}):

$$(I_3 - I_1)R_1 + (I_3 - I_2)R_2 + (I_4 - I_2)R_3 + I_4R_4 + V_{s2} = 0$$

- Από τον κλάδο της πηγής ρεύματος I_{s2} :

$$I_4 - I_3 = I_{s2}$$

- Επιπλέον λόγω της εξαρτημένης πηγής:

$$V_{s1} = 2V_x = 2(I_1 - I_3)R_1$$

Παράδειγμα Κ3 σε Β2



```
octave:1> Is1=1e-3; Is2=1e-3; Vs2=10; R1=1e3; R2=1e3; R3=5e3; R4=5e3;
octave:2> A=[1 0 0 0; -2*R1 R2+R3 -R2+2*R1 -R3; -R1 -(R2+R3) R1+R2 R3+R4; 0 0 -1 1]
A =
    1     0     0     0
 -2000   6000   1000  -5000
 -1000  -6000   2000  10000
     0     0     -1     1
octave:3> b=[Is1; 0; -Vs2; Is2]
b =
    0.0010
         0
 -10.0000
    0.0010
octave:4> i=inv(A)*b
i =
 1.0000e-03
 1.6667e-04
-1.5000e-03
-5.0000e-04
octave:5> i(4)*R4
ans = -2.5000
```

- 1 Παρένθεση
- 2 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων
- 3 Θεωρήματα Thevenin και Norton**

Ένα γραμμικό κύκλωμα με δύο ακροδέκτες A, B μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με ένα ισοδύναμο κύκλωμα που περιέχει μια πηγή τάσης σε σειρά με μια αντίσταση. Η αντίσταση, R_{TH} είναι η αντίσταση που φαίνεται από τους ανοικτούς ακροδέκτες A, B όταν αντικαταστήσουμε τις πηγές με τις εσωτερικές τους αντιστάσεις (πηγές πραγματικές) ή βραχυκυκλώσουμε τις πηγές τάσης και ανοίξουμε τις πηγές ρεύματος (πηγές ιδανικές) στο κύκλωμα. Η τάση V_{TH} είναι η τάση που φαίνεται με το κύκλωμα ενεργό, στους ανοικτούς ακροδέκτες A, B.





Ένα γραμμικό κύκλωμα με δύο ακροδέκτες A, B μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με ένα ισοδύναμο κύκλωμα που περιέχει μια πηγή ρεύματος παράλληλα με μια αντίσταση. Η αντίσταση, R_N είναι η αντίσταση που φαίνεται από τους ανοικτούς ακροδέκτες A, B όταν αντικαταστήσουμε τις πηγές με τις εσωτερικές τους αντιστάσεις (πηγές πραγματικές) ή βραχυκυκλώσουμε τις πηγές τάσης και ανοίξουμε τις πηγές ρεύματος (πηγές ιδανικές) στο κύκλωμα. Το ρεύμα I_N είναι το ρεύμα που παίρνουμε με το κύκλωμα ενεργό, όταν βραχυκυκλώσουμε τούς ακροδέκτες A, B.

Θεωρήματα Thevenin και Norton

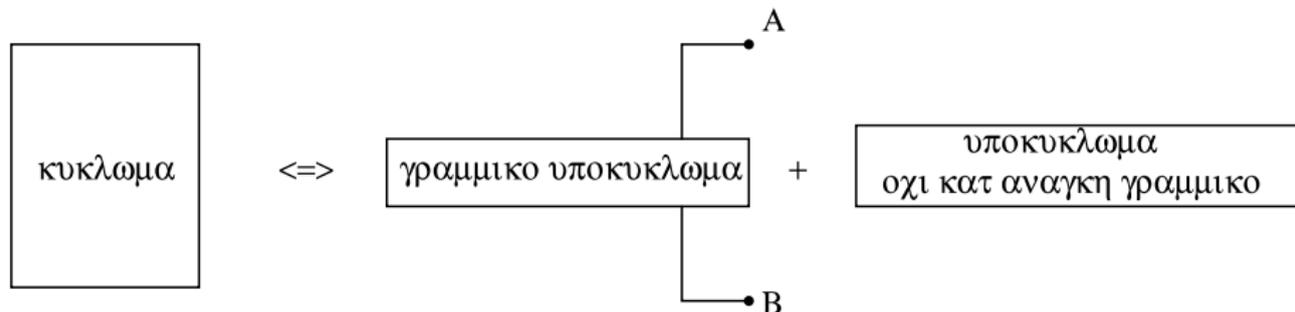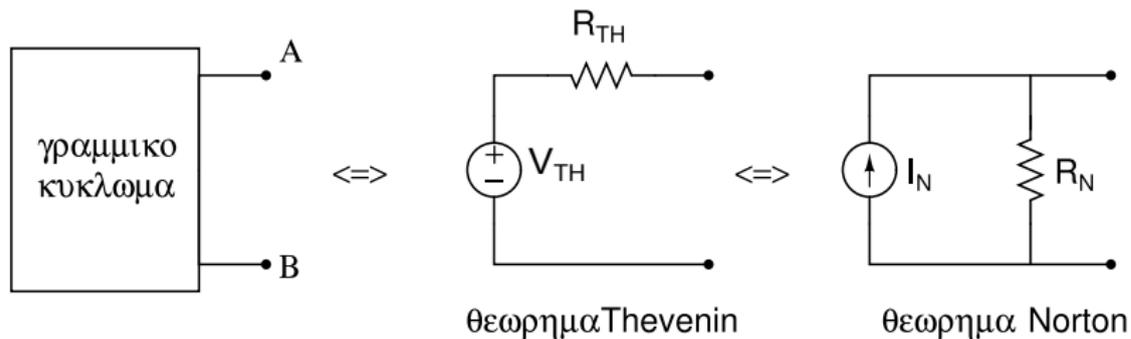

Παράδειγμα 1

Να υπολογιστεί η ισχύς στην αντίσταση $R_L = 12.5 \Omega$ στο παρακάτω κύκλωμα (a) με το θεώρημα Thevenin.

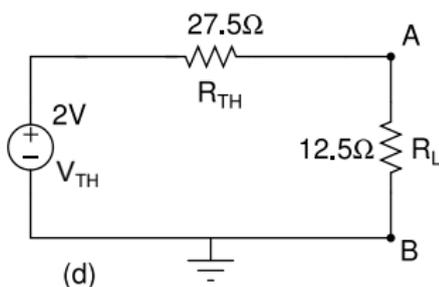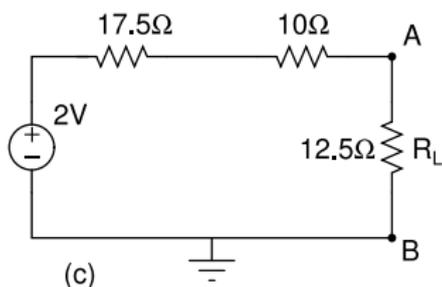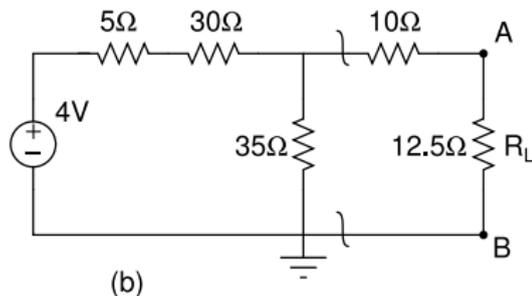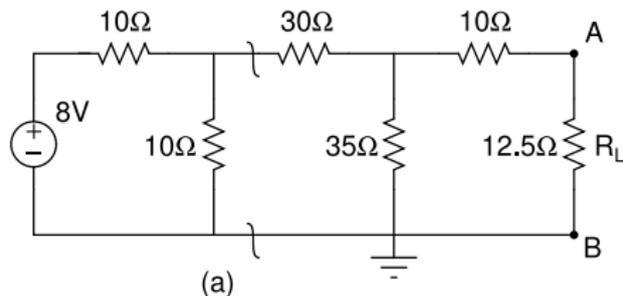

Παράδειγμα 1b

```
octave:11> V=12.5*2/(27.5+12.5)
```

```
V = 0.62500
```


```
octave:12> P=V^2/12.5
```

```
P = 0.031250
```


$$P = 31.25 \text{ mW}$$

Παράδειγμα 2

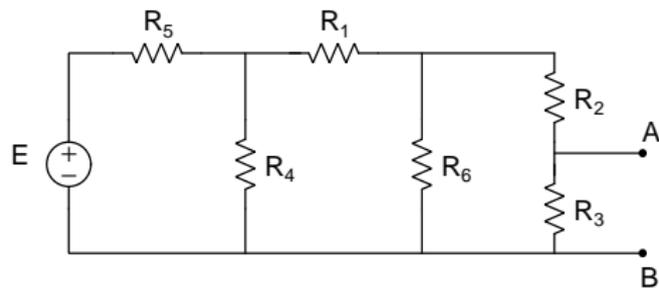
Να υπολογιστεί το ισοδύναμο κατά Thevenin στο παρακάτω κύκλωμα (a) στα σημεία A, B, όταν $E = 12\text{ V}$, $R_1 = 330\ \Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $R_3 = 560\ \Omega$, $R_4 = 820\ \Omega$, $R_5 = 100\ \Omega$, και $R_6 = 2.2\text{ k}\Omega$.




(a)

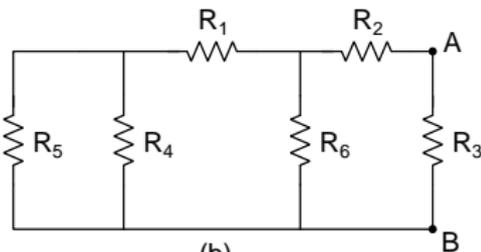

(b)

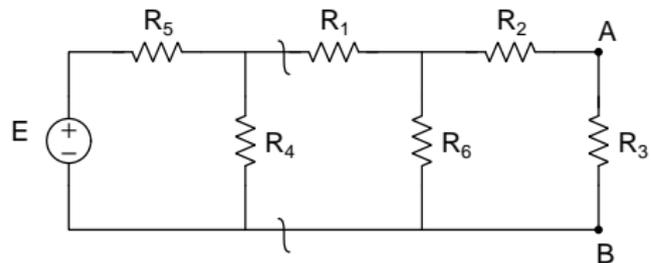

(c)


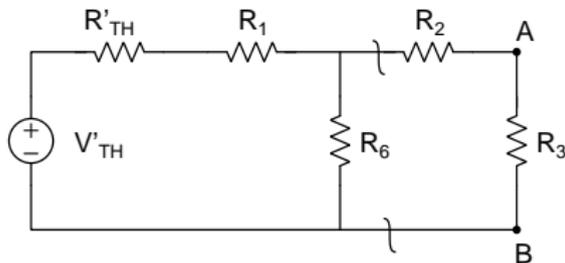


(d)

Παράδειγμα 2b

```
octave:13> E=12; R1=330; R2=1e3; R3=560; R4=820; R5=100; R6=2.2e3;
octave:14> r1=1/(1/R5+1/R4)
r1 = 89.130
octave:15> r2=r1+R1
r2 = 419.13
octave:16> r3=r2*R6/(r2+R6)
r3 = 352.06
octave:17> r4=r3+R2
r4 = 1352.1
octave:18> Rth=1/(1/r4+1/R3)
Rth = 395.99
```

Παράδειγμα 2c

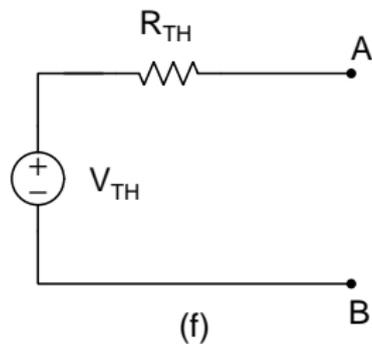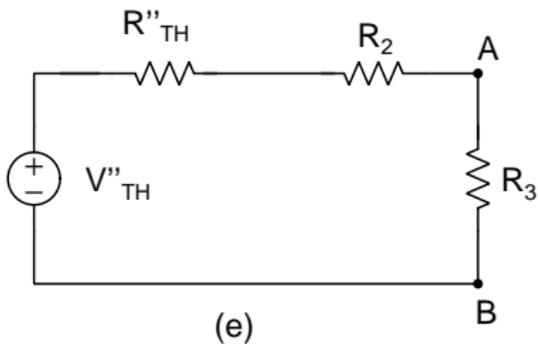

Παράδειγμα 2d

```
octave:19> Rthp = R5*R4/(R5+R4)
Rthp = 89.130
octave:20> Vthp = R4*E/(R4+R5)
Vthp = 10.696
octave:21> Rthpp = R6*(R1+Rthp)/(R6+R1+Rthp)
Rthpp = 352.06
octave:22> Vthpp = R6*Vthp/(R6+R1+Rthp)
Vthpp = 8.9841
octave:23> Rth=R3*(Rthpp+R2)/(R3+Rthpp+R2)
Rth = 395.99
octave:24> Vth=R3*Vthpp/(R3+Rthpp+R2)
Vth = 2.6312
```