

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Τι είναι η VHDL;

- Ορισμός: VHDL σημαίνει VHSIC Hardware Description Language. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης
- Ιστορία: Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 για το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. για την τεκμηρίωση της συμπεριφοράς των ASIC (Ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικών εφαρμογών) και των FPGA
- Χρήση: Χρησιμοποιείται κυρίως για ηλεκτρονικό αυτοματισμό σχεδιασμού για την περιγραφή ψηφιακών συστημάτων όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα

Οι ρόλοι της VHDL στον σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων

Simulation vs. Synthesis:

- **Simulation:** Χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της λογικής και της ορθότητας των ψηφιακών μοντέλων. Μπορεί να προσομοιώσει όλα τα μέρη της γλώσσας.
- **Synthesis:** Μετατρέπει τον κώδικα VHDL σε κύκλωμα (π.χ. ASIC, FPGA). Μόνο οι συνθέσιμες κατασκευές μπορούν να μετατραπούν σε υλικό
- **Industry Applications:** Παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται VHDL, όπως τηλεπικοινωνίες, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης

Εστίαση σε συνθέσιμη VHDL

Synthesizable VHDL:

- Ορισμός: Υποσύνολο της VHDL που μπορεί να μεταφραστεί απευθείας σε υλικό.
- Synthesizable Constructs: Περιγράφει μόνο τις δυνατότητες που μπορούν να εφαρμοστούν από το υλικό, όπως λογικές πύλες, καταχωρητές και θύρες εισόδου/εξόδου.
- Non-Synthesizable: Περιλαμβάνει καθυστερήσεις χρονισμού, προηγμένες λειτουργίες εισόδου/εξόδου αρχείων και ορισμένους τύπους procedural κώδικα που χρησιμοποιούνται μόνο σε προσομοιώσεις.



Focus on Synthesizable VHDL - Example

```
1 entity AndGate is
2     port (A, B : in bit; Y : out bit);
3 end AndGate;
4
5 architecture Behavior of AndGate is
6 begin
7     Y <= A and B;
8 end Behavior;
```

```
1 Y <= A and B after 10 ns;
```

Ripple Carry Adder

 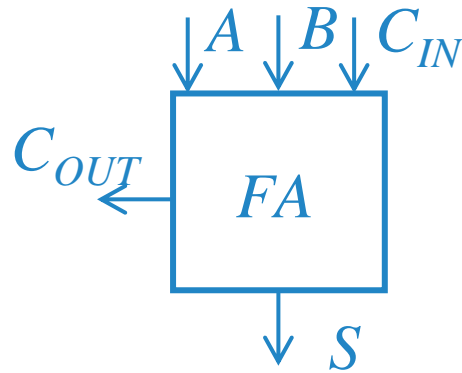- Πλήρης αθροιστής: 3 είσοδοι 2 έξοδοι
- Ιεραρχική σχεδίαση με χρήση ενός βασικού κυκλώματος



```
s0 <= (A(0) xor B(0)) xor Cin;
```

```
c0 <= (A(0) and B(0)) or (Cin and A(0)) or (Cin and B(0));
```

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity RippleCarryAdder is
5  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
6        B : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
7        Cin : in STD_LOGIC;
8        Sum : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
9        Cout : out STD_LOGIC);
10 end RippleCarryAdder;
11
12 architecture Behavioral of RippleCarryAdder is
13     signal s0, c0, c1: STD_LOGIC;
14 begin
15     -- Full adder for bit 0
16     s0 <= (A(0) xor B(0)) xor Cin;
17     c0 <= (A(0) and B(0)) or (Cin and A(0)) or (Cin and B(0));
18
19     S <= A XOR B XOR Cin ;
20     c0 <= (A AND B) OR (Cin AND A) OR (Cin AND B) ;
21
22     -- Full adder for bit 1
23     s0(1) <= (A(1) xor B(1)) xor c0;
24     c1 <= (A(1) and B(1)) or (Cin and A(1)) or (C0 and B(1));
25
26     -- Output assignments
27     Sum(0) <= s0;
28     Cout <= c1;
29
30 end Behavioral;

```

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity RippleCarryAdder_tb is
5  -- This testbench entity does not need any ports.
6  end RippleCarryAdder_tb;
7
8  architecture sim of RippleCarryAdder_tb is
9  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
10 component RippleCarryAdder
11     Port (
12         A : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
13         B : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
14         Cin : in  STD_LOGIC;
15         Sum : out  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
16         Cout : out  STD_LOGIC
17     );
18 end component;
19
20 -- Inputs
21 signal A : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0) := (others => '0');
22 signal B : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0) := (others => '0');
23 signal Cin : STD_LOGIC := '0';
24
25 -- Outputs
26 signal Sum : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
27 signal Cout : STD_LOGIC;
28
29 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
30 begin
31     uut: RippleCarryAdder
32     Port map (
33         A => A,
34         B => B,
35         Cin => Cin,
36         Sum => Sum,
37         Cout => Cout
38     );
39

```

```

39
40 -- Stimulus process to apply test vectors
41 process
42 begin
43     -- Test case 1
44     A <= "00"; B <= "00"; Cin <= '0';
45     wait for 10 ns;
46
47     -- Test case 2
48     A <= "01"; B <= "01"; Cin <= '0';
49     wait for 10 ns;
50
51     -- Test case 3
52     A <= "10"; B <= "11"; Cin <= '1';
53     wait for 10 ns;
54
55     -- Test case 4
56     A <= "11"; B <= "11"; Cin <= '0';
57     wait for 10 ns;
58
59     -- Add more test cases as required
60
61     -- Complete the simulation
62     wait;
63 end process;
64 end sim;
65

```


Majority - LUT

▷ Output is 1 if 2 out of 3 inputs are equal to 1, otherwise 0

x	y	z	out1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Majority_LUT is
5  Port (
6      x : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
7      out1 : out STD_LOGIC
8  );
9  end Majority_LUT;
10
11 architecture Behavioral of Majority_LUT is
12 begin
13     process(x)
14     begin
15         case (x) is
16             when "000" => out1 <= '0';
17             when "001" => out1 <= '0';
18             when "010" => out1 <= '0';
19             when "011" => out1 <= '1';
20             when "100" => out1 <= '0';
21             when "101" => out1 <= '1';
22             when "110" => out1 <= '1';
23             when "111" => out1 <= '1';
24             when others => out1 <= '0'; -- Covers any unexpected cases
25         end case;
26     end process;
27 end Behavioral;

```

Testbench – Majority - LUT

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Majority_LUT_tb is
5  -- Testbench has no ports
6  end Majority_LUT_tb;
7
8  architecture sim of Majority_LUT_tb is
9  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
10 component Majority_LUT
11     Port (
12         x : in  STD_LOGIC;
13         y : in  STD_LOGIC;
14         z : in  STD_LOGIC;
15         out1 : out STD_LOGIC
16     );
17 end component;
18
19 -- Inputs
20 signal x : STD_LOGIC := '0';
21 signal y : STD_LOGIC := '0';
22 signal z : STD_LOGIC := '0';
23
24 -- Outputs
25 signal out1 : STD_LOGIC;
26
27 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
28 begin
29     uut: Majority_LUT Port map (
30         x => x,
31         y => y,
32         z => z,
33         out1 => out1
34     );

```

```

35
36 -- Stimulus process to apply test vectors
37 process
38 begin
39     -- Apply test cases
40     x <= '0'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 10 ns;
41     x <= '0'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 10 ns;
42     x <= '0'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 10 ns;
43     x <= '0'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 10 ns;
44     x <= '1'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 10 ns;
45     x <= '1'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 10 ns;
46     x <= '1'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 10 ns;
47     x <= '1'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 10 ns;
48
49     -- Complete the simulation
50     wait;
51 end process;
52 end sim;
53

```

x	y	z	out1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

x	y	z	Ελαχιστόροι	
			Όρος	Ονομασία
0	0	0	$x'y'z'$	m_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2
0	1	1	$x'yz$	m_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4
1	0	1	$xy'z$	m_5
1	1	0	xyz'	m_6
1	1	1	xyz	m_7

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

		y z			
		00	01	11 10	
x	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'

Majority - Boolean

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Majority is
5  Port (
6      x : in  STD_LOGIC;
7      y : in  STD_LOGIC;
8      z : in  STD_LOGIC;
9      out1 : out STD_LOGIC
10 );
11 end Majority;
12
13 architecture Behavioral of Majority is
14 begin
15     -- Output is '1' if two or more inputs are '1'
16     out1 <= (x AND y) OR (y AND z) OR (z AND x);
17 end Behavioral;
18
```

x	y	z	out1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Majority – Boolean - Testbench

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity Majority_tb is
5  -- Testbench has no ports
6  end Majority_tb;
7
8  architecture sim of Majority_tb is
9  -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
10 component Majority
11     Port (
12         x : in  STD_LOGIC;
13         y : in  STD_LOGIC;
14         z : in  STD_LOGIC;
15         out1 : out STD_LOGIC
16     );
17 end component;
18
19 -- Inputs
20 signal x : STD_LOGIC := '0';
21 signal y : STD_LOGIC := '0';
22 signal z : STD_LOGIC := '0';
23
24 -- Outputs
25 signal out1 : STD_LOGIC;
26
27 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
28 begin
29     uut: Majority Port map (
30         x => x,
31         y => y,
32         z => z,
33         out1 => out1
34     );
35
36 -- Stimulus process to apply test vectors

```

```

36 -- Stimulus process to apply test vectors
37 process
38 begin
39     -- Apply test cases
40     x <= '0'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 10 ns;
41     x <= '0'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 10 ns;
42     x <= '0'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 10 ns;
43     x <= '0'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 10 ns;
44     x <= '1'; y <= '0'; z <= '0'; wait for 10 ns;
45     x <= '1'; y <= '0'; z <= '1'; wait for 10 ns;
46     x <= '1'; y <= '1'; z <= '0'; wait for 10 ns;
47     x <= '1'; y <= '1'; z <= '1'; wait for 10 ns;
48
49     -- Complete the simulation
50     wait;
51 end process;
52 end sim;
53

```


Carry Lookahead Adder

- ▷ Σήματα διάδοσης (propagation) και γέννησης (generation) κρατούμενου
- ▷ Για κάθε FA το κρατούμενο C_{i+1} είναι ίσο με 1 αν μια από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
 - $x_i = 1$ και $y_i = 1$
 - ή
 - $(x_i = 1 \text{ ή } y_i = 1)$ και $c_i = 1$
- ▷ Συνολικά: $c_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i + y_i)$
- ▷ Θέτουμε: $g_i = x_i y_i$ και $p_i = x_i + y_i$
- ▷ Άρα: $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$
- ▷ Τριών επιπέδων: ένα για τα p και g και δύο για τα αθροίσματα γινομένων
- ▷ Κάποια απλοποίηση? $C_0 = ?$

$$c_1 = g_0 + p_0 c_0$$

$$\begin{aligned} c_2 &= g_1 + p_1 c_1 \\ &= g_1 + p_1 (g_0 + p_0 c_0) \\ &= g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_3 &= g_2 + p_2 c_2 \\ &= g_2 + p_2 (g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0) \\ &= g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_4 &= g_3 + p_3 c_3 \\ &= g_3 + p_3 (g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0) \\ &= g_3 + p_3 g_2 + p_3 p_2 g_1 + p_3 p_2 p_1 g_0 + p_3 p_2 p_1 p_0 c_0 \end{aligned}$$

VHDL Entity Declaration

- ▷ Τι είναι μια VHDL Entity?
 - Δήλωση οντότητας: Καθορίζει την εξωτερική διεπαφή μιας μονάδας υλικού
 - Συστατικά:
 - Όνομα οντότητας: Αναγνωριστικό για τη λειτουργική μονάδα
 - Περιγραφή θυρών: Περιγράφει σήματα εισόδου και εξόδου

Introduction to VHDL Entity Declaration

- ▷ Entity Name:
 - Καθορίζει το όνομα της υπομονάδας
- ▷ Περιγραφή θυρών:
 - port_name
 - mode: Κατεύθυνση (πχ., in, out, inout)
 - data_type: (e.g., bit, std_logic)

```
entity entity_name is
  port(
    port_name1: mode data_type;
    port_name2: mode data_type;
    ...
    port_nameN: mode data_type
  );
end entity_name;
```

```
entity Adder8Bit is
  port(
    A  : in  std_logic_vector(7 downto 0); -- 8-bit input A
    B  : in  std_logic_vector(7 downto 0); -- 8-bit input B
    Cin : in  std_logic;                  -- Carry-in
    Sum : out std_logic_vector(7 downto 0); -- 8-bit sum
    Cout : out std_logic                  -- Carry-out
  );
end Adder8Bit;
```

VHDL Architecture Body

- ▷ Τι είναι η Αρχιτεκτονική VHDL;
- ▷ **Architecture Body**: Περιγράφει την εσωτερική υλοποίηση μιας οντότητας
 - **Όνομα Αρχιτεκτονικής**: Αναγνωριστικό για την αρχιτεκτονική
 - **Όνομα οντότητας**: Συσχετίζει την αρχιτεκτονική με μια οντότητα
 - **Δηλώσεις**: Εσωτερικά σήματα, εξαρτήματα και σταθερές
 - **Concurrent Statements (Ταυτόχρονες δηλώσεις)**: Διεργασίες και εκχωρήσεις σημάτων

Simplified Syntax of VHDL Architecture Body

```
architecture arch_body of entity_module is
  declarations;
begin
  concurrent_statement1;
  concurrent_statement2;
  concurrent_statement3;
  ...
end arch_body;
```

- **Όνομα Αρχιτεκτονικής:** Καθορίζει το όνομα της αρχιτεκτονικής (arch_body)
- **Όνομα οντότητας:** Συνδέει την αρχιτεκτονική με μια συγκεκριμένη οντότητα (entity_module)
- **Declarations:** Εσωτερικά σήματα, μεταβλητές και εξαρτήματα
- **Concurrent Statements:** Ταυτόχρονες δηλώσεις: Περιγράφει τη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας διεργασίες και εκχωρήσεις σημάτων (concurrent_statement1, concurrent_statement1, κ.λπ.)

Example of 8-bit Adder Architecture

- **Όνομα Αρχιτεκτονικής:** Behavioral
- **Όνομα οντότητας:** Adder8Bit
- **Δηλώσεις:**
 - Το σήμα sum_temp
- **Concurrent Statements:**
 - Διεργασία για την πράξη της πρόσθεσης των A, B, και Cin
 - Το αποτέλεσμα ανατίθεται στο Sum και το Cout

```
architecture Behavioral of Adder8Bit is
    signal A_ext, B_ext: std_logic_vector(8 downto 0);
    signal Cin_ext: std_logic_vector(8 downto 0);
    signal sum_temp: std_logic_vector(8 downto 0); -- 9-bit
temporary sum
begin
    A_ext <= '0' & A;
    B_ext <= '0' & B;
    Cin_ext <= "0000000" & Cin;
    process(A_ext, B_ext, Cin_ext)
    begin
        -- Addition of A and B with Cin
        sum_temp <= A_ext + B_ext + Cin_ext;
        -- Assign the result to the outputs
        Sum <= sum_temp(7 downto 0); -- Assign lower 8 bits to Sum
        Cout <= sum_temp(8);          -- Assign the carry out
    end process;
end Behavioral;
```

Operators in Standard VHDL

Operator	Description	Operand A Data Type	Operand B Data Type	Result Data Type
$a ** b$	Exponentiation	integer	integer	integer
abs a	Absolute value	integer		integer
not a	Logical negation	boolean, bit, bit_vector		boolean, bit, bit_vector
$a * b$	Multiplication	integer	integer	integer
a / b	Division	integer	integer	integer
$a \text{ mod } b$	Modulo	integer	integer	integer
$a \text{ rem } b$	Remainder	integer	integer	integer

Operators in Standard VHDL

Operator	Description	Operand A Data Type	Operand B Data Type	Result Data Type
+ a	Identity	integer		integer
- a	Negation	integer		integer
a + b	Addition	integer	integer	integer
a - b	Subtraction	integer	integer	integer
a & b	Concatenation	1-D array of elements	1-D array of elements	1-D array of elements
a or b	Logical OR	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector
a and b	Logical AND	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector
a xor b	Logical XOR	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector	boolean, bit, bit_vector


Synthesizable Signal Types in VHDL

- ▷ Synthesizable Types: Types that can be implemented in hardware using VHDL
- ▷ Common Synthesizable Types
 - Bit – Represents a single binary value ('0' or '1'):
 - `signal bit_signal : bit;`
 - `std_logic` – Multi-valued logic type, more versatile than bit – Values include '0', '1', 'Z', 'X', etc
 - `signal std_logic_signal : std_logic;`
 - `std_logic_vector` – Array of `std_logic` values – Used for buses and multi-bit signals
 - `signal std_logic_vector_signal : std_logic_vector(7 downto 0);`

Συνθέσιμοι τύποι της VHDL

- ▷ Συνθέσιμοι τύποι: Τύποι που μπορούν να υλοποιηθούν σε υλικό
 - Ακέρατοι – Χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για μετρητές, δείκτες, ...
 - `signal integer_signal : integer range 0 to 255 := 0;`
 - `unsigned` and `signed` – Αναπαριστούν προσημασμένους και απρόσημους αριθμούς – Ορίζονται στη βιβλιοθήκη `numeric_std`
 - `signal unsigned_signal : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');`
 - `signal signed_signal : signed(7 downto 0) := (others => '0');`

Συναρτήσεις μετατροπής της VHDL

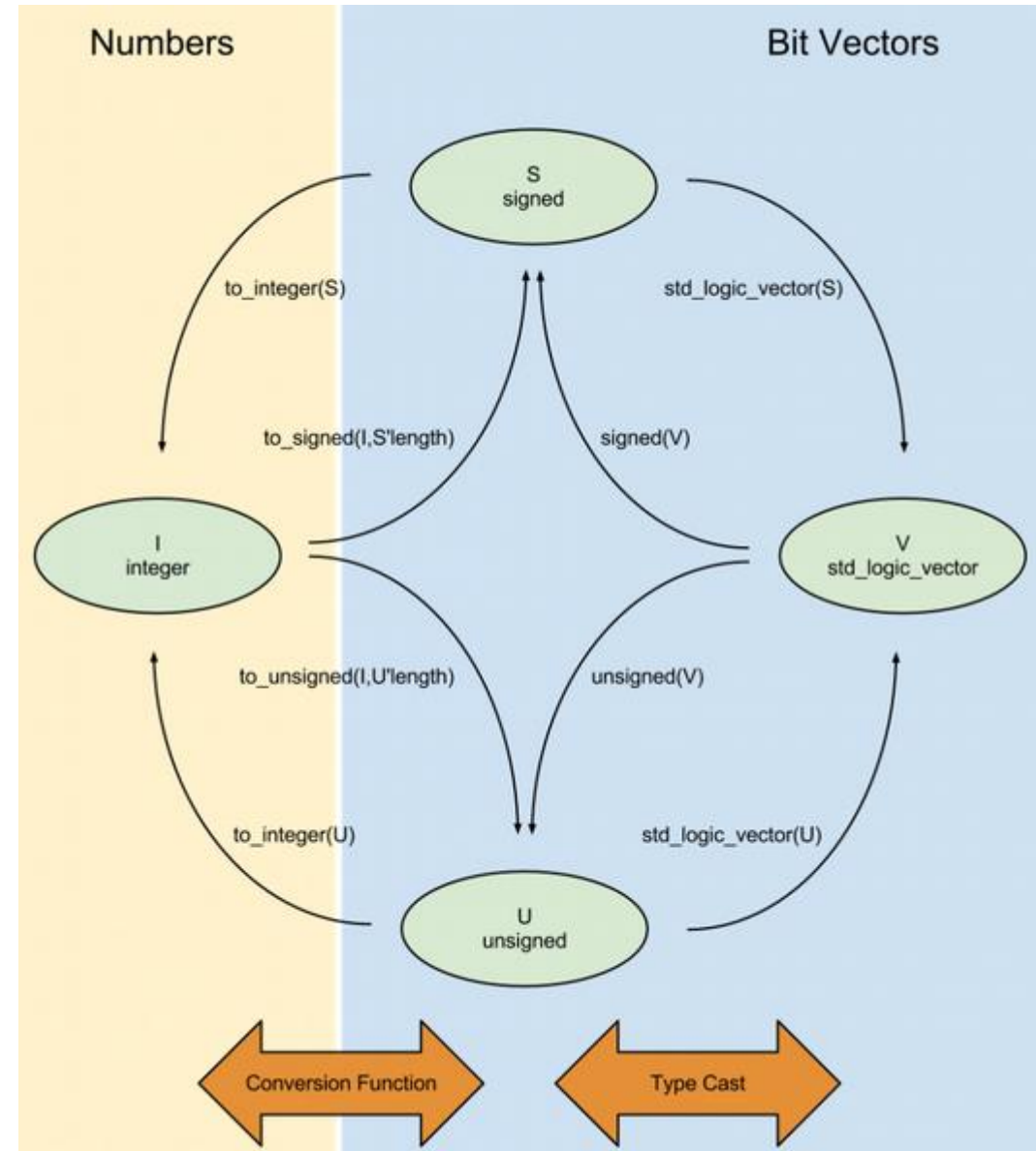

Συνδιαστικές Διεργασίες στη VHDL

▷ Τι είναι μια συνδιαστική διεργασία?

- **Συνδιαστική Διεργασία:** Μια διεργασία (process) της VHDL που περιγράφει συνδιαστική λογική, όπου οι έξοδοι εξαρτώνται μόνο από τις τρέχουσες εισόδους
- **Βασικά χαρακτηριστικά:**
 - Δεν υλοποιούν στοιχεία μνήμης
 - Η έξοδοι αλλάζουν όταν αλλάζουν οι είσοδοι
 - Χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση κυκλωμάτων όπως: multiplexers, adders, ...

Structure of a Combinational Process

- ▷ Λίστα ευαισθησίας:
 - Λίστα σημάτων που ενεργοποιούν τη διεργασία όταν αλλάξουν τιμές
 - A, B, Sel: Είσοδοι
 - Y: Έξοδοι
 - Λίστα ευαισθησίας: (A, B, Sel)

```
process (sensitivity_list)
begin
  -- Combinational logic
end process;
```

```
process (A, B, Sel)
begin
  if Sel = '1' then
    Y <= A;
  else
    Y <= B;
  end if;
end process;
```

Case Statement in VHDL

- ▷ Τι είναι μια δήλωση Case;
 - Δομή ελέγχου της VHDL
 - Ελέγχει μια έκφραση και επιλέγει μία από τις πολλές εναλλακτικές με βάση την τιμή της έκφρασης

```
case expression is
  when value1 =>
    -- Sequential statements
  when value2 =>
    -- Sequential statements
  ...
  when others =>
    -- Sequential statements
end case;
```

Case Statement in VHDL

- ▷ expression: Η τιμή που πρέπει να αξιολογηθεί
- ▷ when value: Οι πιθανές τιμές της expression
- ▷ others: Προαιρετική συνθήκη για μη καθορισμένες τιμές

```
case expression is
  when value1 =>
    -- Sequential statements
  when value2 =>
    -- Sequential statements
  ...
  when others =>
    -- Sequential statements
end case;
```

Παράδειγμα δήλωσης Case: 4-to-1 Multiplexer

- ▷ Όνομα Αρχιτεκτονικής: Behavioral
- ▷ Όνομα Οντότητας: Mux4to1
- ▷ Λειτουργία:
 - Δήλωση case που επιλέγει μια από τις εισόδους (I0 έως I3) σύμφωνα με το σήμα Sel
 - Η προεπιλεγμένη ενέργεια ορίζεται από το when others

```
architecture Behavioral of Mux4to1 is
begin
  process (I0, I1, I2, I3, Sel)
  begin
    case Sel is
      when "00" => Y <= I0;
      when "01" => Y <= I1;
      when "10" => Y <= I2;
      when "11" => Y <= I3;
      when others => Y <= (others => '0');
    end case;
  end process;
end Behavioral;
```


Δήλωση If της VHDL

- ▷ Τι είναι μια δήλωση If;
 - Δήλωση If: Μια δομή ελέγχου της VHDL
 - Εκτελεί δηλώσεις με βάση την αξιολόγηση μιας ή περισσότερων συνθηκών
 - Μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνθήκες και ένθετες δηλώσεις

Δομή της δήλωσης If

- ▷ Components:
 - if: Πρώτη συνθήκη
 - elsif: Προαιρετικές συνθήκες
 - else: Προαιρετική συνθήκη else για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις

```
if condition1 then
  -- Sequential statements
elsif condition2 then
  -- Sequential statements
else
  -- Sequential statements
end if;
```

Παράδειγμα δήλωσης If: 4-to-1 Multiplexer

- ▷ Όνομα Αρχιτεκτονικής: Behavioral
- ▷ Όνομα Όντότητας: Mux4to1
 - Η δήλωση if ελέγχει την τιμή του σήματος Sel και θέτει την αντίστοιχη είσοδο (I0 έως I3) στην έξοδο Y
 - Η συνθήκη else χειρίζεται τυχόν απροσδιόριστες τιμές του Sel

```
architecture Behavioral of Mux4to1 is
begin
  process (I0, I1, I2, I3, Sel)
  begin
    if Sel = "00" then
      Y <= I0;
    elsif Sel = "01" then
      Y <= I1;
    elsif Sel = "10" then
      Y <= I2;
    elsif Sel = "11" then
      Y <= I3;
    else
      Y <= (others => '0');
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

VHDL Testbenches

- ▷ Ορισμός: Ένα VHDL testbench χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της λειτουργικότητας ενός κυκλώματος που έχει περιγραφεί με VHDL
- ▷ Σκοπός: Η προσομοίωση του σχεδίου για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί όπως απαιτείται, πριν την υλοποίηση του κυκλώματος
- ▷ Περιλαμβάνει σήματα εισόδου για τη λειτουργία του κυκλώματος και για την παρατήρηση των εξόδων του

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY MUX4to1 IS
  PORT(
    a, b, c, d : IN STD_LOGIC;
    sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    y : OUT STD_LOGIC
  );
END MUX4to1;

ARCHITECTURE behavior OF MUX4to1 IS
BEGIN
  PROCESS(a, b, c, d, sel)
  BEGIN
    CASE sel IS
      WHEN "00" => y <= a;
      WHEN "01" => y <= b;
      WHEN "10" => y <= c;
      WHEN "11" => y <= d;
      WHEN OTHERS => y <= 'X';
    END CASE;
  END PROCESS;
END behavior;
```

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY tb_MUX4to1 IS
END tb_MUX4to1;

ARCHITECTURE behavior OF tb_MUX4to1 IS
  -- Component Declaration
  COMPONENT MUX4to1
  PORT(
    a, b, c, d : IN STD_LOGIC;
    sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
    y : OUT STD_LOGIC
  );
  END COMPONENT;

  -- Signals for DUT
  SIGNAL a, b, c, d : STD_LOGIC;
  SIGNAL sel : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
  SIGNAL y : STD_LOGIC;

BEGIN
  -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
  UUT: MUX4to1 PORT MAP (
    a => a,
    b => b,
    c => c,
    d => d,
    sel => sel,
    y => y
  );

```

```

-- Stimulus process
stim_proc: PROCESS
BEGIN
  -- Test vector 1
  a <= '0'; b <= '1'; c <= '0'; d <= '1'; sel <=
"00";
  WAIT FOR 10 ns;

  -- Test vector 2
  sel <= "01";
  WAIT FOR 10 ns;

  -- Test vector 3
  sel <= "10";
  WAIT FOR 10 ns;

  -- Test vector 4
  sel <= "11";
  WAIT FOR 10 ns;

  -- End of test
  WAIT;
END PROCESS;
END behavior;

```