

Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θάνος Παπαδημητρίου

Ακολουθιακά κυκλώματα

- ▷ Ακολουθιακά κυκλώματα
 - Οι έξοδοι εξαρτώνται από τις τρέχουσες και από τις προηγούμενες εισόδους
 - Αποθήκευση κατάστασης (*state*): μια αφαίρεση του ιστορικού των εισόδων
- ▷ Συνήθως, ελέγχεται από ένα περιοδικό σήμα ρολογιού (clock)

Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων

- ▷ Μανδαλωτές
- ▷ Flip-flop, καταχωρητές
- ▷ Μετρητές
- ▷ Καταχωρητές ολίσθησης
- ▷ Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων


Μοντέλο μανταλωτή (latch)

```
entity latch is
  port (D, LE : in bit;
        Q      : out bit);
end entity latch;

architecture beh of latch is
begin

  p: process (D,LE)
  begin
    if LE = '1' then
      Q <= D;
    end if;
  end process;

end architecture beh;
```

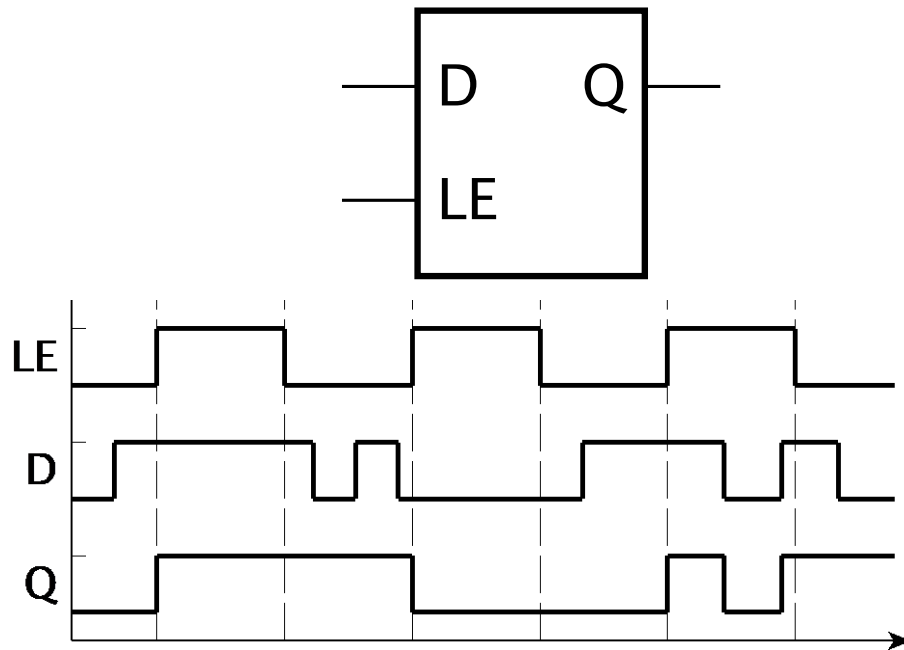

Μανδαλωτές στην VHDL

- ▷ Η συμπεριφορά μανδάλωσης οφείλεται συνήθως σε σφάλμα!

```
mux_block : process (sel, a1, b1, a2, b2) is
begin
  if sel = '0' then
    z1 <= a1; z2 <= b1;
  else
    z1 <= a2; z3 <= b2;
  end if;
end process mux_block;
```

Οοοπ!
Θα έπρεπε να είναι
z2 <= ...

- Οι τιμές πρέπει να αποθηκευτούν
 - για το z2 όταν το sel = '1'
 - για το z3 όταν το sel = '0'

Μοντελοποίηση καταχωρητών στην VHDL

- ▷ Η περιγραφή ενός καταχωρητή στην VHDL γίνεται **μόνο** με τη χρήση **διεργασίας** (process)
- ▷ Δεν ορίζεται δομή της VHDL που να αντιστοιχίζεται στο υλικό σαν καταχωρητής
- ▷ Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψεις τη συμπεριφορά ενός καταχωρητή στη VHDL (simulation model)
- ▷ Δεν είναι όλες οι περιγραφές συνθέσιμες



Μοντέλο καταχωρητή (D flip-flop)

```
entity dff is
  port ( clk, d : in bit;
        q      : out bit);
end entity;

architecture bef of dff is
begin

  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;

end architecture;
```

  

Ανοδική και καθοδική ακμή του ρολογιού

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

`rising_edge(clk)`



Ακμοπυροδότητα D flip-flop στην ανοδική μετάβαση
(rising edge-triggered)

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '0' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

`falling_edge(clk)`



Ακμοπυροδότητα D flip-flop στην καθοδική μετάβαση
(falling edge-triggered)

D-FF με επίτρεψη (clock enable)

  

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if ce = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```



D-FF με είσοδο μηδενισμού (reset)

 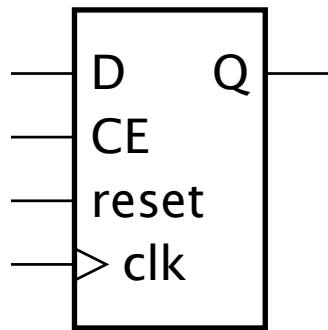

```
process (clk, reset) is
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif clk'event and clk = '1' then
    if ce = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```

D flip-flop με
ασύγχρονη είσοδο
μηδενισμού
(asynchronous reset)

D-FF με είσοδο μηδενισμού (reset)

  

```
process (clk) is
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    elsif ce = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```

D flip-flop με
σύγχρονη είσοδο
μηδενισμού
(synchronous reset)

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

- ▷ Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο VHDL κώδικας;

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q1 <= a and b;
    q2 <= c or d;
  end if;
end process;
```

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

- ▷ Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο VHDL κώδικας;
- ▷ Πώς υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος μετά τη σύνθεση;

```
process (clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        q1 <= a;
        q2 <= b;
        q3 <= q1 and q2;
    end if;
end process;
```

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

- ▷ Τι κύκλωμα μοντελοποιεί ο VHDL κώδικας;

```
entity dreg8 is
  port ( clk : in bit;
        d   : in bit_vector(7 downto 0);
        q   : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture bef of dreg8 is
begin
  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

- ▷ Τι διαφορά έχουν οι παρακάτω κώδικες;

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= "00001111";
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Παράδειγμα: Συσσωρευτής

- ▷ Αθροίστε μια ακολουθία προσημασμένων αριθμών
 - Ένας νέος αριθμός φθάνει όταν `data_en = 1`
 - Μηδενίστε το άθροισμα με σύγχρονο `reset`

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;  
entity accumulator is  
    port ( clk, reset, data_en : in std_logic;  
          data_in : in signed(15 downto 0);  
          data_out : out signed(19 downto 0) );  
end entity accumulator;
```


Παράδειγμα: Συσσωρευτής

```
architecture rtl of accumulator is
    signal sum, new_sum : signed(19 downto 0);
begin
    new_sum <= sum + resize(data_in, sum'length);
    reg: process (clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if reset = '1' then
                sum <= (others => '0');
            elsif data_en = '1' then
                sum <= new_sum;
            end if;
        end if;
    end process reg;
    data_out <= sum;
end architecture rtl;
```

Μετρητές (counters)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;

entity counter4 is
    port (clk, reset : in std_logic;
          count : out unsigned(3 downto 0));
end entity;

architecture bef of counter4 is
    signal counter : unsigned(3 downto 0);
begin
    count <= counter;
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            counter <= (others => '0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if counter = 15 then
                counter <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

Σχ

4-bit σύγχρονος
δυναμικός μετρητής
με ασύγχρονη
μηδένιση
(4-bit binary
synchronous counter
with asynchronous
reset)

Παραδείγματα σχεδίασης μετρητών

- ▷ Υλοποιήστε τους ακόλουθους τύπους μετρητών:
 - BCD μετρητές
 - με σύγχρονη είσοδο μηδένισης
 - με είσοδο επίτρεψης
 - με παράλληλη φόρτωση
- ▷ Υλοποιήστε διαιρέτες συχνότητας (frequency divider) με τη χρήση μετρητών

Καταχωρητές ολίσθησης (shift registers)

- ▷ Καταχωρητής ολίσθησης των 8-bit με ασύγχρονη είσοδο μηδένισης (8-bit shift register with asynchronous reset input)

```
entity sreg8 is
  port (clk, reset: in bit;
        sin : in bit;
        dout : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture bef of sreg8 is
  signal shift_reg : bit_vector(7 downto 0);
begin

  dout <= shift_reg;
  process (clk, reset)
    ...
  end process;

end architecture;
```

Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (1)

- ▷ Υλοποίηση με τμήματα πινάκων (array slices)

```
process (clk, reset)
begin

    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg(7 downto 1) <= shift_reg(6 downto 0);
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;

end process;
```

Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (2)

- ▷ Υλοποίηση με συνένωση πινάκων (concatenation)

```
process (clk, reset)
begin

    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg <= shift_reg(6 downto 0) & sin;
    end if;

end process;
```

Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (3)

- ▷ Υλοποίηση με βρόχο for (for loop)

```
process (clk, reset)
begin


    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        for i in 7 downto 1 loop
            shift_reg(i) <= shift_reg(i-1);
        end loop;
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;
end process;
```

Παραδείγματα σχεδίασης καταχωρητών ολίσθησης

- ▷ Υλοποιήστε τους ακόλουθους τύπους καταχωρητών ολίσθησης:
 - με σύγχρονη είσοδο μηδένισης
 - με είσοδο επίτρεψης
 - με παράλληλη φόρτωση
 - με επιλογή αριστερής & δεξιάς ολίσθησης

Μηχανισμός διοχέτευσης (pipeline)

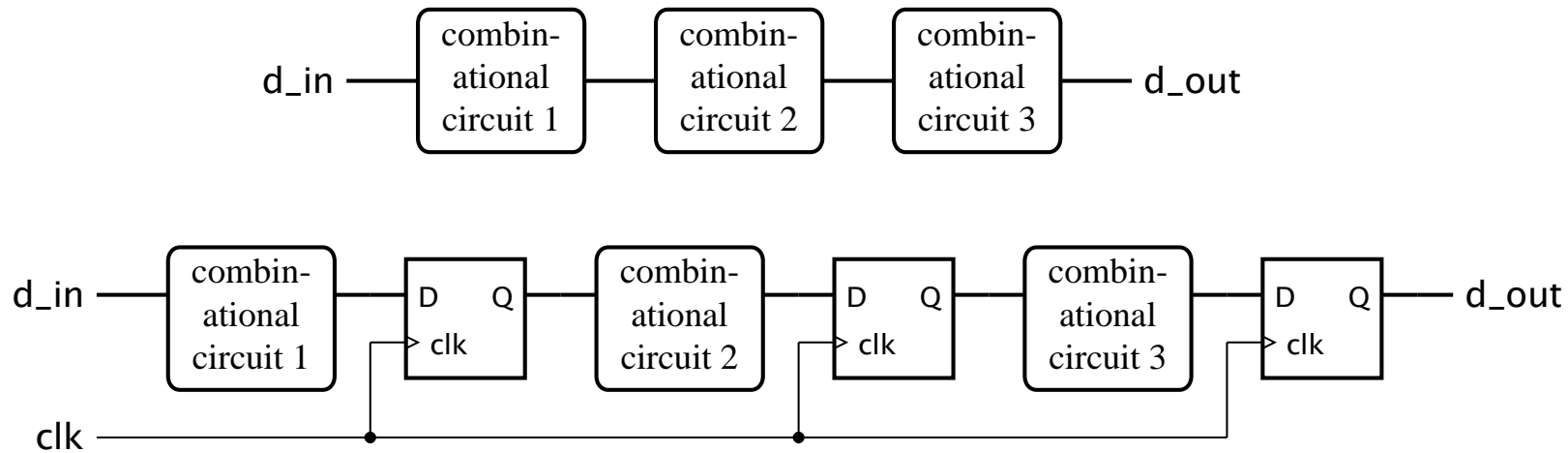- ▷ Συνολική καθυστέρηση = $\text{Delay1} + \text{Delay2} + \text{Delay3}$
- ▷ Διάστημα μεταξύ δεδομένων > Συνολική καθυστέρηση



- ▷ Περίοδος ρολογιού = $\max(\text{Delay1}, \text{Delay2}, \text{Delay3})$
- ▷ Συνολική καθυστέρηση = $3 \times$ περίοδος ρολογιού
- ▷ Διάστημα μεταξύ δεδομένων = 1 περίοδος ρολογιού

Παράδειγμα διοχέτευσης

- ▷ Υπολογισμός του μέσου όρου τριών ρών δεδομένων
- ▷ Νέα δεδομένα σε κάθε ακμή του ρολογιού

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity average_pipeline is  
    port ( clk      : in std_logic;  
          a, b, c   : in integer;  
          avg      : out integer);  
end entity average_pipeline;
```

Παράδειγμα διοχέτευσης (συν.)

```
architecture rtl of average_pipeline is
    signal a_plus_b, sum, sum_div_3 : integer;
    signal saved_a_plus_b,
           saved_c, saved_sum : integer;
begin
    a_plus_b <= a + b;
    reg1 : process (clk) is
    begin
        if rising_edge(clk) then
            saved_a_plus_b <= a_plus_b;
            saved_c <= c;
        end if;
    end process reg1;
    ...
end architecture;
```

Παράδειγμα διοχέτευσης (συν.)

```
sum <= saved_a_plus_b + saved_c;

reg2 : process (clk) is
begin
    if rising_edge(clk) then
        saved_sum <= sum;
    end if;
end process reg2;

sum_div_3 <= saved_sum/3;

reg3 : process (clk) is
begin
    if rising_edge(clk) then
        avg <= sum_div_3;
    end if;
end process reg3;
end architecture average_pipeline;
```

Διαδρομές Δεδομένων και Έλεγχος

- ▷ Τα ψηφιακά συστήματα εκτελούν ακολουθίες λειτουργιών σε κωδικοποιημένα δεδομένα
- ▷ Διαδρομή Δεδομένων (*Datapath*)
 - Συνδυαστικά κυκλώματα για τις λειτουργίες
 - Καταχωρητές για την αποθήκευση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
- ▷ Τμήμα Ελέγχου (*Control*): ακολουθία ελέγχου
 - Παράγει σήματα ελέγχου (*control signals*)
 - Επιλέγει τις λειτουργίες που θα εκτελεστούν
 - Ενεργοποιεί τους καταχωρητές στις σωστές στιγμές
 - Χρησιμοποιεί σήματα κατάστασης (*status signals*) από τη διαδρομή δεδομένων

Παράδειγμα: Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής


- ▷ Καρτεσιανή μορφή, σταθερή υποδιαστολή
 - τελεστές: 4 bit πριν, 12 μετά τη δυαδική υποδ.
 - αποτέλεσμα: 8 bit πριν, 24 μετά τη δυαδική υποδ.
- ▷ Με έμφαση στη μείωση της επιφάνειας (area)

$$a = a_r + ja_i \qquad b = b_r + jb_i$$

$$p = ab = p_r + jp_i = (a_r b_r - a_i b_i) + j(a_r b_i + a_i b_r)$$

- 4 πολλαπλασιασμοί, 1 πρόσθεση, 1 αφαίρεση
 - Ακολουθιακή εκτέλεση χρησιμοποιώντας 1 πολλαπλασιαστή, 1 αθροιστή/αφαιρέτη

Διαδρομή Δεδομένων

 

Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.fixed_pkg.all;
entity multiplier is
  port ( clk, reset : in std_logic;
        input_rdy : in std_logic;
        a_r, a_i, b_r, b_i : in sfixed(3 downto -12);
        p_r, p_i : out sfixed(7 downto -24) );
end entity multiplier;
```

```
architecture rtl of multiplier is
  signal a_sel, b_sel, pp1_ce, pp2_ce,
         sub, p_r_ce, p_i_ce : std_logic; -- control signals
  signal a_operand, b_operand : sfixed(3 downto -12);
  signal pp, pp1, pp2, sum : sfixed(7 downto -24);
  ...
begin
```


Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

```
a_operand <= a_r when a_sel = '0' else a_i; -- mux
b_operand <= b_r when b_sel = '0' else b_i; -- mux
pp <= a_operand * b_operand; -- multiplier
pp1_reg : process (clk) is -- partial product register 1
begin
    if rising_edge(clk) then
        if pp1_ce = '1' then
            pp1 <= pp;
        end if;
    end if;
end process pp1_reg;
pp2_reg : process (clk) is -- partial product register 2
begin
    if rising_edge(clk) then
        if pp2_ce = '1' then
            pp2 <= pp;
        end if;
    end if;
end process pp2_reg;
```

Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

```
sum <= pp1 + pp2 when sub = '0' else pp1 - pp2; -- add/sub
p_r_reg : process (clk) is -- result real-part register
begin
    if rising_edge(clk) then
        if p_r_ce = '1' then
            p_r <= sum;
        end if;
    end if;
end process p_r_reg;
p_i_reg : process (clk) is -- result imag-part register
begin
    if rising_edge(clk) then
        if p_i_ce = '1' then
            p_i <= sum;
        end if;
    end if;
end process p_i_reg;
... -- control circuit
end architecture rtl;
```

Ακολουθία Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

- ▷ Πρώτη υλοποίηση
 1. $a_r * b_r \rightarrow pp1_reg$
 2. $a_i * b_i \rightarrow pp2_reg$
 3. $pp1 - pp2 \rightarrow p_r_reg$
 4. $a_r * b_i \rightarrow pp1_reg$
 5. $a_i * b_r \rightarrow pp2_reg$
 6. $pp1 + pp2 \rightarrow p_i_reg$
- ▷ Αποφεύγει τη διένεξη των πόρων
- ▷ Διαρκεί 6 κύκλους ρολογιού

Ακολουθία Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

- ▷ Βελτιωμένη υλοποίηση
 1. $a_r * b_r \rightarrow pp1_reg$
 2. $a_i * b_i \rightarrow pp2_reg$
 3. $pp1 - pp2 \rightarrow p_r_reg$
 $a_r * b_i \rightarrow pp1_reg$
 4. $a_i * b_r \rightarrow pp2_reg$
 5. $pp1 + pp2 \rightarrow p_i_reg$
- ▷ Συγχωνεύει τα βήματα όπου δεν υπάρχει διένεξη των πόρων
- ▷ Διαρκεί 5 κύκλους ρολογιού

Σήματα Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή


Βήμα	a_sel	b_sel	pp1_ce	pp2_ce	sub	p_r_ce	p_i_ce
1	0	0	1	0	–	0	0
2	1	1	0	1	–	0	0
3	0	1	1	0	1	1	0
4	1	0	0	1	–	0	0
5	–	–	0	0	0	0	1

Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

- ▷ Χρησιμοποιούνται για να υλοποιήσουν την ακολουθία ελέγχου
- ▷ Μία FSM (Finite-State Machine) ορίζεται από
 - ο σύνολο εισόδων: Σ
 - ο σύνολο εξόδων: Γ
 - ο σύνολο καταστάσεων: S
 - ο αρχική κατάσταση: $s_0 \in S$
 - ο συνάρτηση μετάβασης: $\delta: S \times \Sigma \rightarrow S$
 - ο συνάρτηση εξόδου: $\omega: S \times \Sigma \rightarrow \Gamma$ ή $\omega: S \rightarrow \Gamma$

Η FSM στο Υλικό

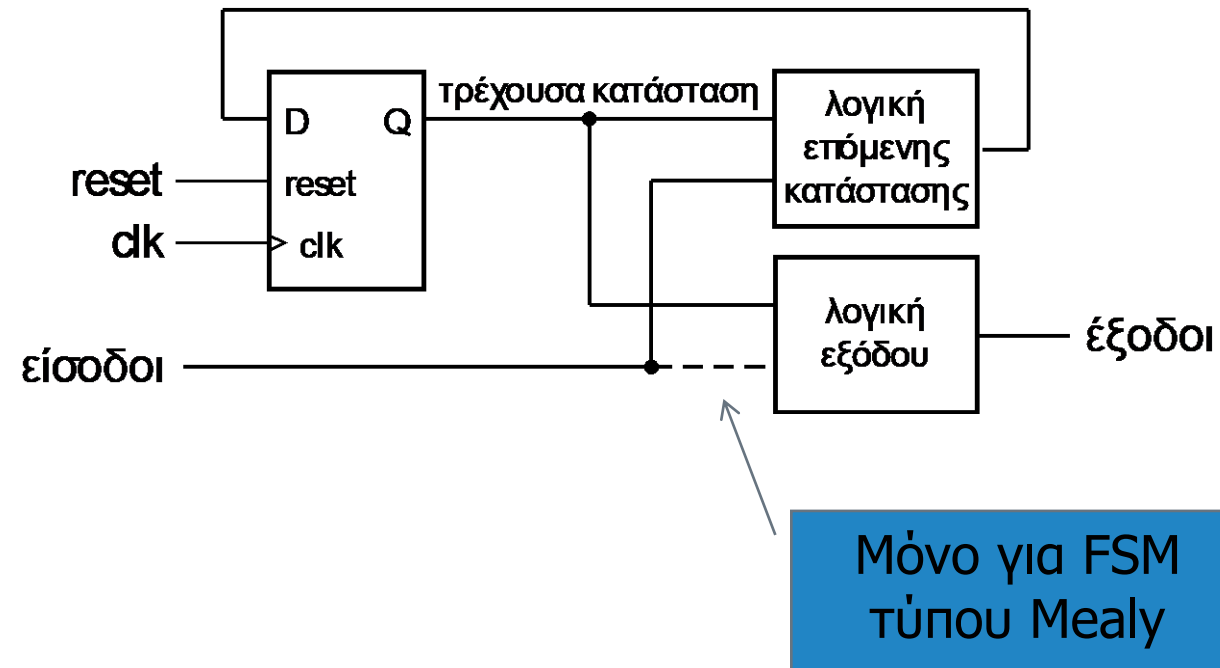- ▷ FSM τύπου Mealy: $\omega: S \times \Sigma \rightarrow \Gamma$
- ▷ FSM τύπου Moore: $\omega: S \rightarrow \Gamma$



Έλεγχος Πολλαπλασιαστή

- ▷ Μία κατάσταση ανά βήμα
- ▷ Ξεχωριστή κατάσταση αδράνειας (idle);
 - Αναμένει έως ότου `input_rdy = '1'`
 - Έπειτα, προχωράει στα βήματα 1, 2, ...
 - Αλλά αυτό σπαταλάει έναν κύκλο!
- ▷ Χρησιμοποιεί το βήμα 1 ως κατάσταση αδράνειας
 - Επαναλαμβάνει το βήμα 1 εάν `input_rdy ≠ '1'`
 - Διαφορετικά προχωράει στο βήμα 2
- ▷ Συνάρτηση εξόδου
 - Moore ή Mealy;

Συνάρτηση μετάβασης

current_state	input_rdy	next_state
step1	0	step1
step1	1	step2
step2	–	step3
step3	–	step4
step4	–	step5
step5	–	step1

Κωδικοποίηση Καταστάσεων

- ▷ Κωδικοποιούνται στο δυαδικό
 - N καταστάσεις: χρειάζονται τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit
- ▷ Η κωδικοποιημένη τιμή χρησιμοποιείται στα κυκλώματα για τις συναρτήσεις μετάβασης και εξόδου
 - η κωδικοποίηση επηρεάζει την πολυπλοκότητα του κυκλώματος
- ▷ Είναι δύσκολο να βρεθεί βέλτιστη κωδικοποίηση
 - τα εργαλεία CAD μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά καλά
- ▷ Συχνά χρησιμοποιείται το 000...0 για την κατάσταση αδράνειας
 - μηδενίζει τον καταχωρητή στην κατάσταση αδράνειας

FSM στην VHDL

- ▷ Χρησιμοποιούμε έναν τύπο απαρίθμησης για τις τιμές των καταστάσεων
 - αφηρημένο, έτσι αποφεύγουμε να προδιαγράψουμε την κωδικοποίηση

```
type multiplier_state is (step1, step2, step3, step4, step5);  
signal current_state, next_state : multiplier_state;  
...
```

Έλεγχος Πολλαπλασιαστή στην VHDL

```
state_reg : process (clk, reset) is
begin
  if reset = '1' then
    current_state <= step1;
  elsif rising_edge(clk) then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process state_reg;
```

```
next_state_logic : process
  (current_state, input_rdy) is
begin
  case current_state is
    when step1 =>
      if input_rdy = '0' then
        next_state <= step1;
      else
        next_state <= step2;
      end if;
    when step2 =>
      next_state <= step3;
    when step3 =>
      next_state <= step4;
    when step4 =>
      next_state <= step5;
    when step5 =>
      next_state <= step1;
  end case;
end process next_state_logic;
```

Έλεγχος Πολλαπλασιαστή στην VHDL

FSM τύπου Moore


```
output_logic : process (current_state) is
begin
  case current_state is
    when step1 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '1'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step2 =>
      a_sel <= '1'; b_sel <= '1'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '1';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step3 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '1'; pp1_ce <= '1'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '1'; p_r_ce <= '1'; p_i_ce <= '0';
    when step4 =>
      a_sel <= '1'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '1';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step5 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '1';
  end case;
end process output_logic;
```

Διάγραμμα Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

▷ Είσοδος: input_rdy


▷ Έξοδοι:

 ○ a_sel, b_sel, pp1_ce, pp2_ce, sub, p_r_ce, p_i_ce



Επαλήθευση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

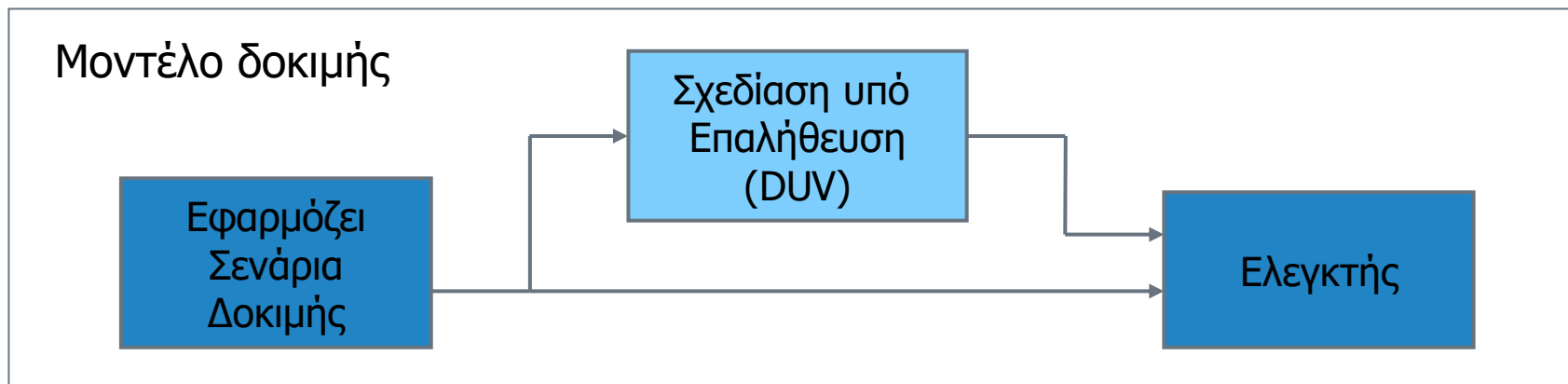- ▷ Το DUV μπορεί να χρειαστεί πολλούς κύκλους για να παράγει την έξοδο
- ▷ Ο ελεγκτής χρειάζεται να
 - συγχρονιστεί με τη γεννήτρια δοκιμής
 - εξασφαλίσει ότι οι έξοδοι του DUV εμφανίζονται τη σωστή στιγμή
 - εξασφαλίσει ότι οι έξοδοι του DUV είναι σωστές



Μοντέλο Δοκιμής Πολλαπλασιαστή

```
entity multiplier_testbench is  
end entity multiplier_testbench;
```

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all,  
               ieee.fixed_pkg.all, ieee.math_complex.all;  
architecture verify of multiplier_testbench is  
    constant t_c : time := 50 ns;  
    signal clk, reset : std_logic;  
    signal input_rdy : std_logic;  
    signal a_r, a_i, b_r, b_i : sfixed(3 downto -12);  
    signal p_r, p_i : sfixed(7 downto -24);  
    signal a, b : complex;
```

```
begin
```

```
    duv : entity work.multiplier(rtl)  
        port map ( clk, reset, input_rdy,  
                  a_r, a_i, b_r, b_i,  
                  p_r, p_i );
```

```
    clk_gen : process is  
    begin  
        wait for t_c / 2; clk <= '1';  
        wait for t_c / 2; clk <= '0';  
    end process clk_gen;  
    reset <= '1', '0' after 2 * t_c ns;
```

Μοντέλο Δοκιμής Πολλαπλασιαστή

```
apply_test_cases : process is
begin
  wait until falling_edge(clk) and reset = '0';
  a <= cmplx(0.0, 0.0); b <= cmplx(1.0, 2.0); input_rdy <= '1';
  wait until falling_edge(clk); input_rdy <= '0';
  for i in 1 to 5 loop
    wait until falling_edge(clk);
  end loop;
  a <= cmplx(1.0, 1.0); b <= cmplx(1.0, 1.0); input_rdy <= '1';
  wait until falling_edge(clk); input_rdy <= '0';
  for i in 1 to 6 loop
    wait until falling_edge(clk);
  end loop;
  -- further test cases ...
  wait;
end process apply_test_cases;

a_r <= to_sfixed(a.re, a_r'left, a_r'right);
a_i <= to_sfixed(a.im, a_i'left, a_i'right);
b_r <= to_sfixed(b.re, b_r'left, b_r'right);
b_i <= to_sfixed(b.im, b_i'left, b_i'right);
```


Μοντέλο Δοκιμής Πολλαπλασιαστή

```
check_outputs : process is
  variable p : complex;
begin
  wait until rising_edge(clk) and input_rdy = '1';
  p := a * b;
  for i in 1 to 5 loop
    wait until falling_edge(clk);
  end loop;
  assert abs (to_real(p_r) - p.re) < 2.0**(-12)
         and abs (to_real(p_i) - p.im) < 2.0**(-12);
end process check_outputs;
end architecture verify;
```


Παράδειγμα: Μηχανή Moore

```
entity moore_machine is  
  port (reset : in bit;  
        clk : in bit;  
        in1 : in bit;  
        out1 : out bit_vector(3 downto 0));  
end entity moore_machine;
```

```
architecture beh of moore_machine is
```


```
type state_type is (s0,s1,s2,s3);  
signal current_state : state_type;  
signal next_state : state_type;
```
 
```
begin                                     Κωδικοποίηση καταστάσεων  
  ...                                     Διο σήματα τύπου state_type  
end architecture;
```



Υλοποίηση στην VHDL

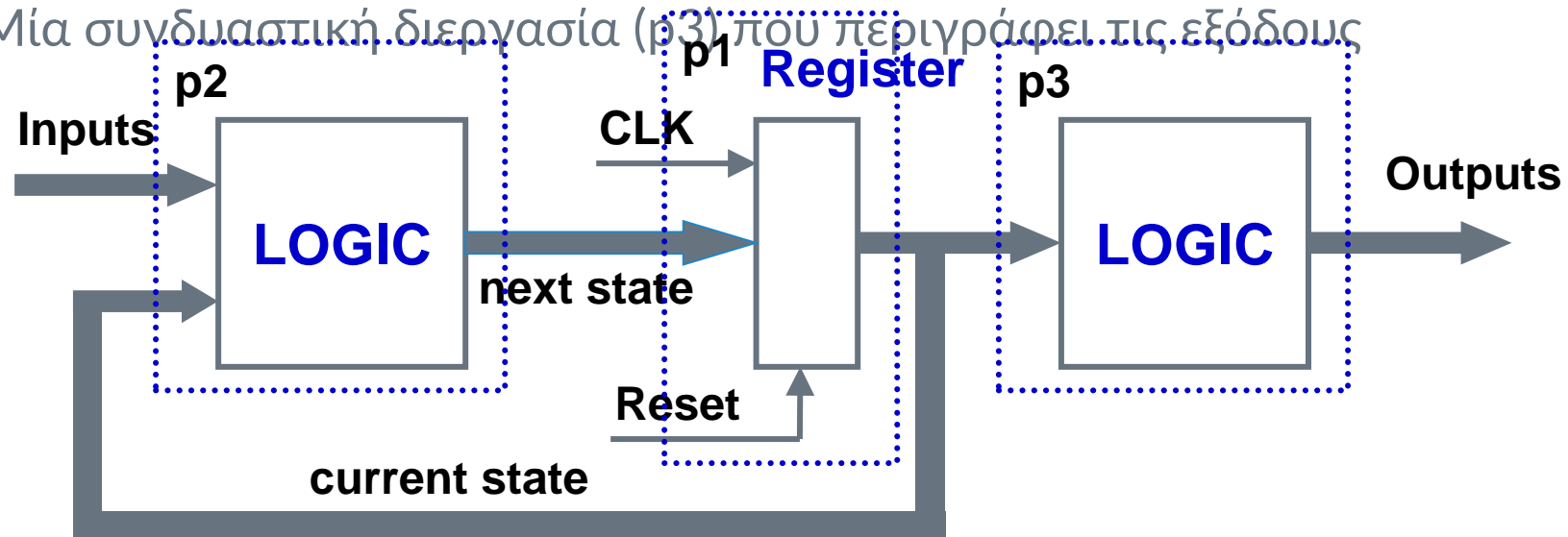- ▷ Υλοποίηση της μηχανής Moore με 3 διεργασίες:
 - Μία ακολουθιακή διεργασία (p1) που περιγράφει τους καταχωρητές,
 - Μία συνδυαστική διεργασία (p2) που περιγράφει τις μεταβάσεις καταστάσεων και
 - Μία συνδυαστική διεργασία (p3) που περιγράφει τις εξόδους



Υλοποίηση στην VHDL (συν.)

```
p1: process (reset,clk)
begin
  if (reset = '1') then
    current_state <= s0;
  elsif clk'event and clk = '1' then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;
```

Αρχικοποίηση
μηχανής

Αλλαγή
κατάστασης

```
p3: process (current_state)
begin
  case current_state is
    when s0 => out1 <= "0000";
    when s1 => out1 <= "1001";
    when s2 => out1 <= "1100";
    when s3 => out1 <= "1111";
  end case;
end process;
```

Η έξοδος
εξαρτάται μόνο
από την
παρούσα
κατάσταση


```
p2: process (current_state,in1)
begin
  next_state <= current_state;

  case current_state is
    when s0 =>
      if in1 = '1' then
        next_state <= s1;
      end if;
    when s3 =>
      if in1 = '0' then
        next_state <= s0;
      end if;
  end case;
end process;
```

Για την
αποφυγή
latches

Επιλογή
επόμενης
κατάστασης

Παράδειγμα: Μηχανή Mealy

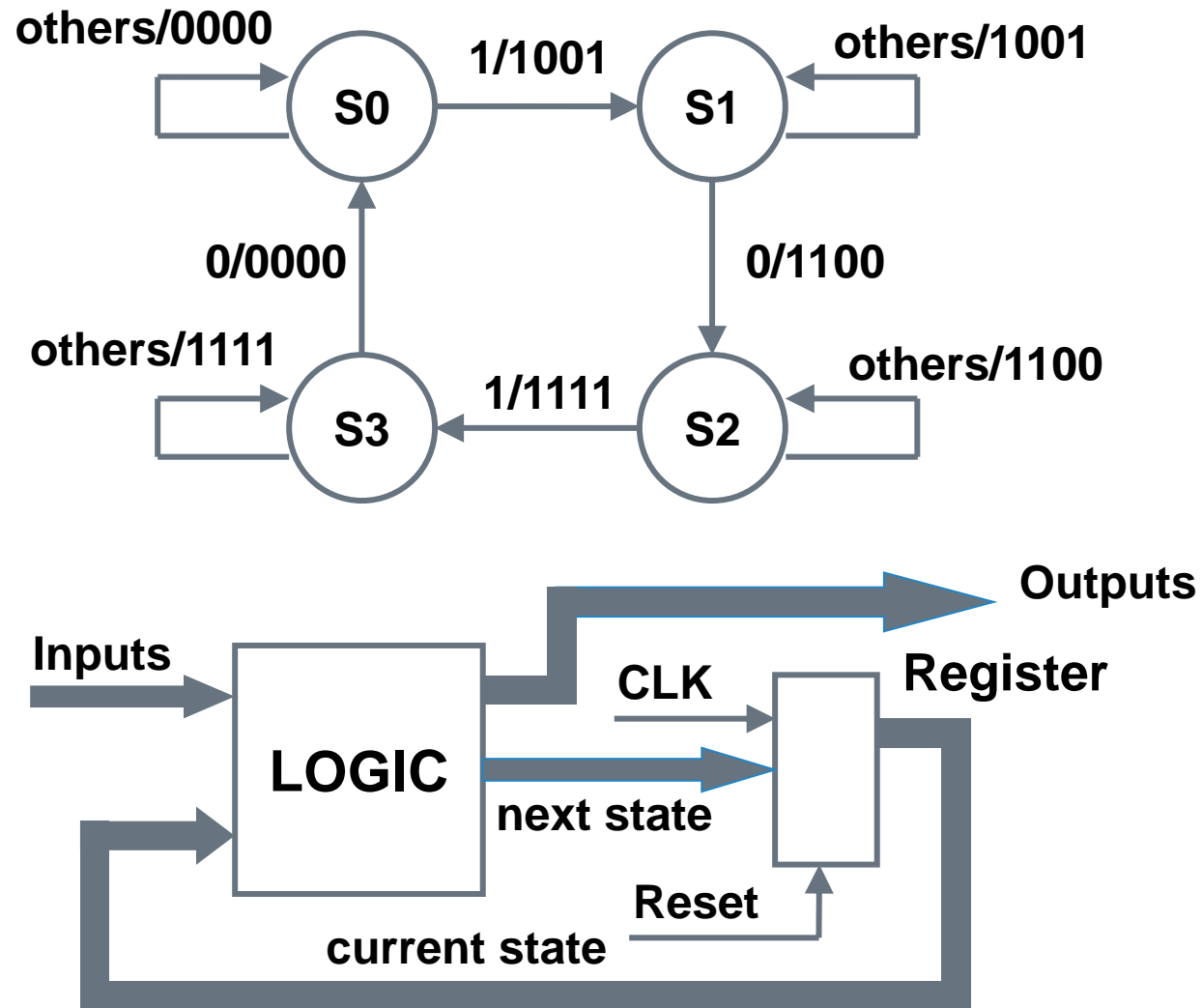

Υλοποίηση στην VHDL

```
p1: process (reset,clk)
begin
  if (reset = '1') then
    current_state <= s0;
  elsif clk'event and clk = '1' then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;
```

```
p3: process (current_state,in1)
begin
```

```
  case current_state is
    when s0 =>
      if in1 = '1' then
        out1 <= "1001";
      else
        out1 <= "0000";
      end if;
```

...

```
end process;
```

Η έξοδος
εξαρτάται από
την παρούσα
κατάσταση και
την είσοδο

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
  next_state <= current_state;
```

```
  case current_state is
```

```
    when s0 =>
```

```
      if in1 = '1' then
```

```
        next_state <= s1;
```

```
      end if;
```

...

```
    when s3 =>
```

```
      if in1 = '0' then
```

```
        next_state <= s0;
```

```
      end if;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```


Κωδικοποίηση καταστάσεων

- ▷ Οι καταστάσεις αναπαριστώνται από έναν τύπο απαρίθμησης
 - τα εργαλεία σύνθεσης εκμεταλλεύονται τον τύπο απαρίθμησης για αποδοτικότερη βελτιστοποίηση
- ▷ Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των καταστάσεων:
 - binary, onehot, gray
- ▷ Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την κωδικοποίηση των καταστάσεων.
π.χ.:


```
constant s0: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "00";  
constant s1: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "01";  
constant s2: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "10";  
constant s3: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "11";  
signal cur_state, next_state : std_ulogic_vector(1 downto 0);
```
- ▷ Προτιμάτε τη χρήση των τύπων απαρίθμησης
 - παρέχει στο εργαλείο σύνθεσης μεγαλύτερη ευχέρεια στη βελτιστοποίηση της μηχανής
 - δηλώστε την αρχική κατάσταση της μηχανής στην αριστερή θέση του τύπου απαρίθμησης

Παράδειγμα


 
- ▷ Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που ανιχνεύει μία συγκεκριμένη ακολουθία ψηφίων (υπογραφή) σε μία σειριακή είσοδο δεδομένων
 - να υλοποιεί το διάγραμμα καταστάσεων




Παράδειγμα λειτουργίας (1)

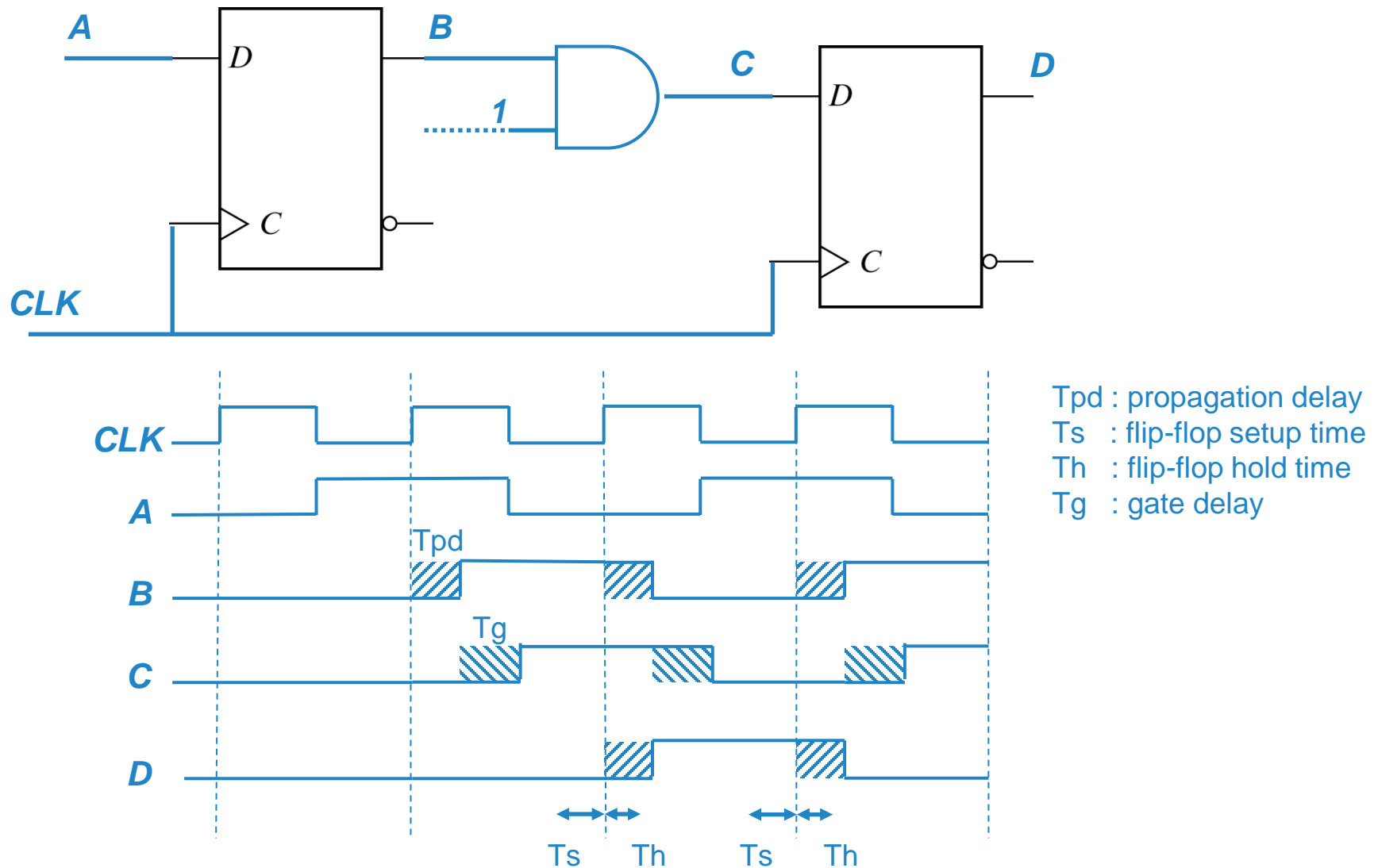

Παράδειγμα λειτουργίας (2)

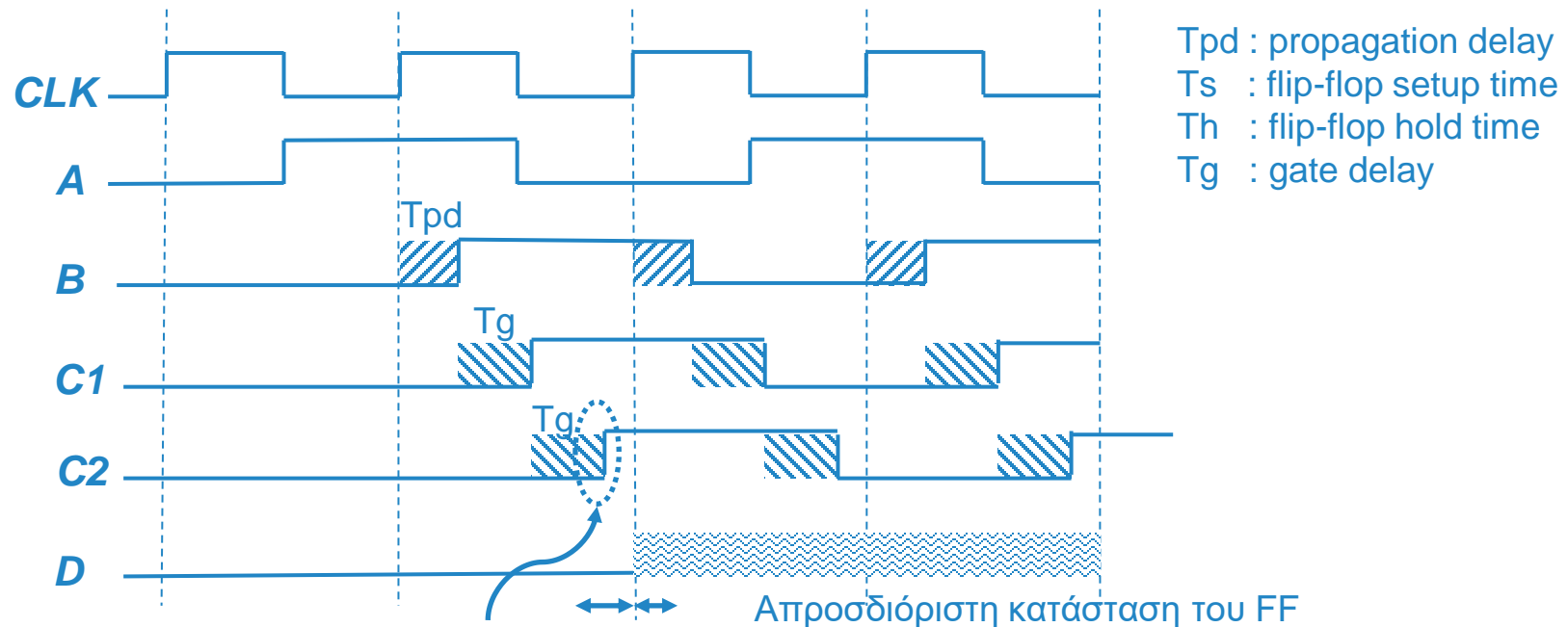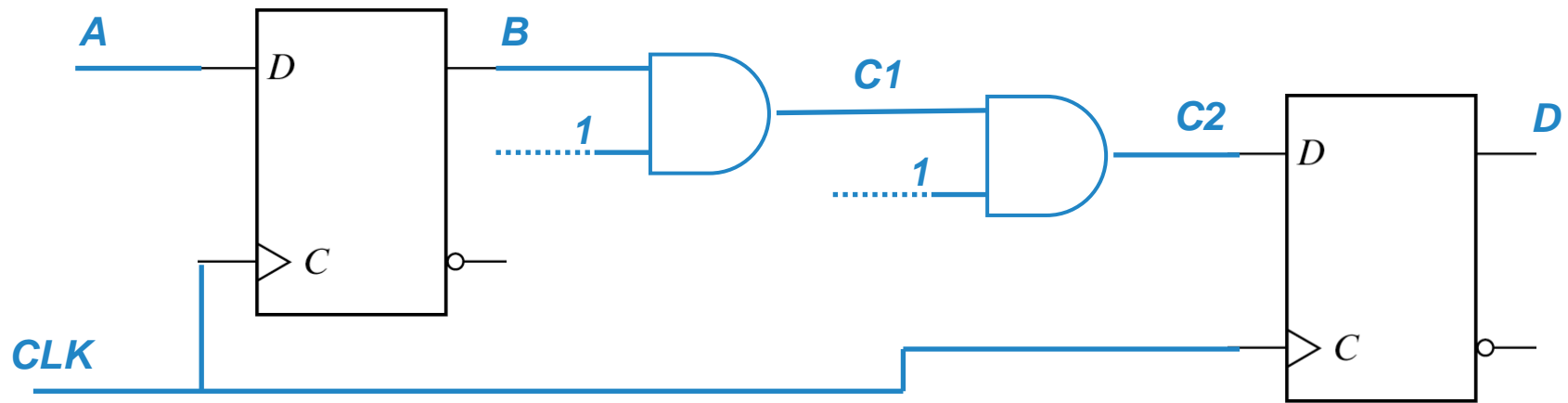

Παράδειγμα Ανάλυσης

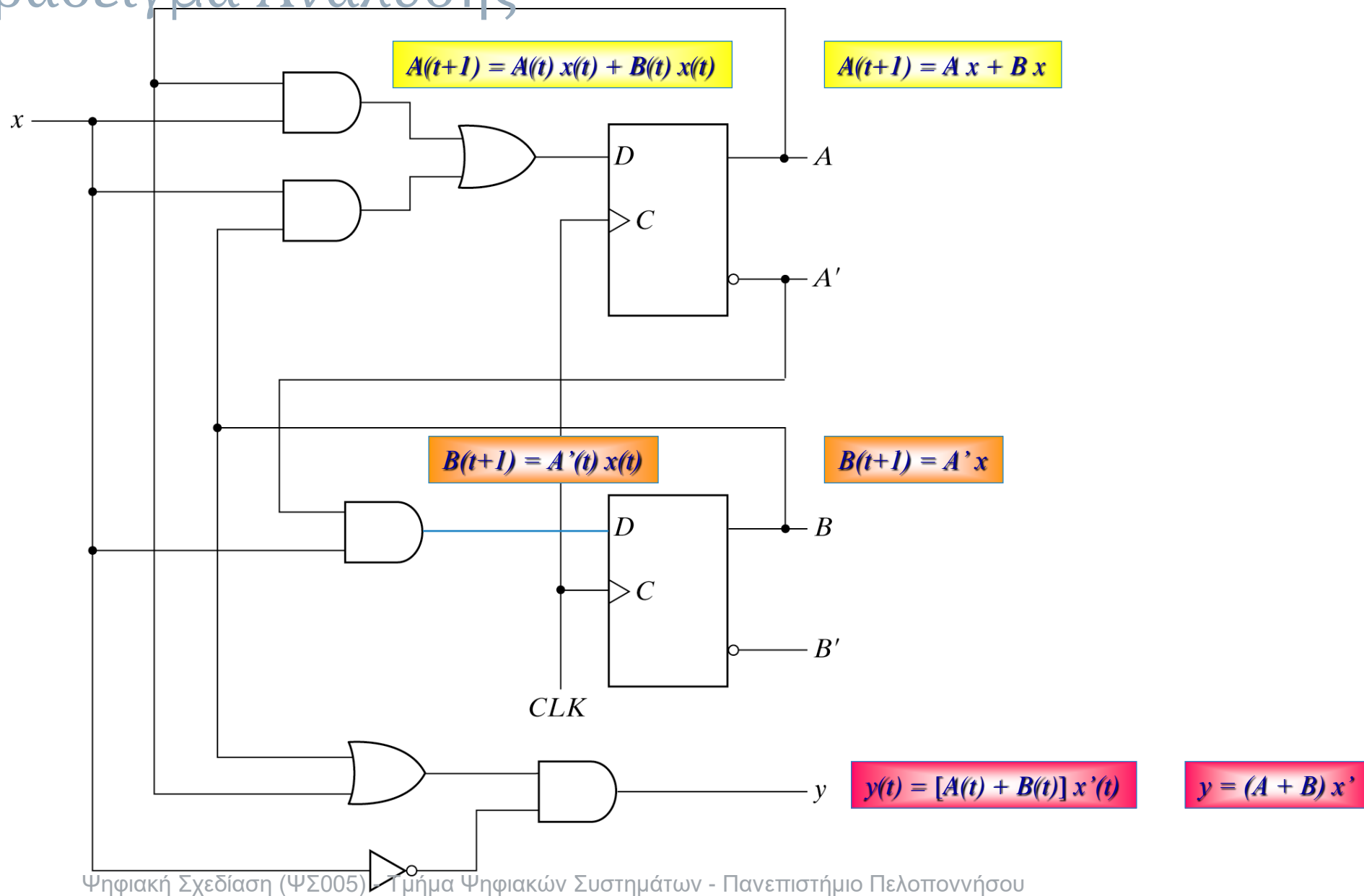

Πίνακας καταστάσεων (state table)

$$A(t+1) = A x + B x$$

$$B(t+1) = A' x$$

$$y = (A + B) x'$$



Παρούσα Κατάσταση		Είσοδος	Επόμενη Κατάσταση		Έξοδος
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Πίνακας καταστάσεων (state table)

$$A(t+1) = A x + B x$$

$$B(t+1) = A' x$$

$$y = (A + B) x'$$



Παρούσα Κατάσταση	Επόμενη Κατάσταση		Έξοδος	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
AB	AB	AB	y	y
00	00	01	0	0
01	00	11	1	0
10	00	10	1	0
11	00	10	1	0

Διαφορετική μορφή του πίνακα καταστάσεων

Διάγραμμα καταστάσεων (state diagram)

$$A(t+1) = A x + B x$$

$$B(t+1) = A' x$$

$$y = (A + B) x'$$

Παρούσα Κατάσταση	Επόμενη Κατάσταση		Έξοδος	
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
AB	AB	AB	y	y
00	00	01	0	0
01	00	11	1	0
10	00	10	1	0
11	00	10	1	0

