

Θέμα 1^ο Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στο εργαστήριο σε ένα θυρίστορ και λήφθηκαν τα εξής αποτελέσματα: θετική αποκοπή ---- $U_1 = 400 \text{ V}$ - $I_1 = 900 \text{ nA}$, $U_2 = 800 \text{ V}$ - $I_2 = 1000 \text{ nA}$

διέλευση ----- $U_1 = 1 \text{ V}$ - $I_1 = 1 \text{ A}$, $U_2 = 1,5 \text{ V}$ - $I_2 = 21 \text{ A}$.

Να υπολογισθούν: η εσωτερική ωμική αντίσταση R_d και η εσωτερική πτώση τάσης U_s του θυρίστορ. (1,5 μονάδα)

Θέμα 2^ο Να σχεδιασθούν οι εξής ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος: α) ρυθμιζόμενος διακόπτης εναλλασσόμενου ρεύματος, β) ψαλιδιστής με θυρίστορ (DC – chopper), γ) μονοφασική ανορθωτική γέφυρα ημιελεγχόμενη, δ) τριφασική ανορθωτική γέφυρα πλήρως ελεγχόμενη, ε) μονοφασικός αντιστροφέας με εξαναγκασμένη οδήγηση. (1,5 μονάδα)

Θέμα 3^ο Ρυθμιζόμενος διακόπτης εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτεί ωμικό – επαγωγικό φορτίο. Για γωνία έναυσης $\alpha = 90^\circ$ το ρεύμα ρέει για 30° μετά το μηδενισμό της τάσης. α) Να σχεδιαστεί η κυματομορφή της τάσης φορτίου. β) Να υπολογισθεί η ενεργός τιμή της τάσης φορτίου αν το πλάτος της τάσης δικτύου είναι $U_o = 100 \text{ V}$. (2 μονάδες)

Θέμα 4^ο Γράψτε τη μαθηματική σχέση που ορίζει το συνολικό αρμονικό περιεχόμενο του ρεύματος (1 μονάδα)

Θέμα 5^ο Μονοφασική ανορθωτική γέφυρα πλήρως ελεγχόμενη με θυρίστορ τροφοδοτεί ωμικό φορτίο με άπειρο πηνίο εξομάλυνσης. Όταν η γωνία έναυσης είναι $\alpha = 30^\circ$, το ρεύμα φορτίου είναι $I_\phi = 100 \text{ A}$. Αν τα θυρίστορ δεν είναι ιδανικά αλλά έχουν παραμετρικά στοιχεία $R_s = 20 \text{ m}\Omega$ και $U_s = 1 \text{ V}$, να υπολογισθούν α) οι απώλειες αγωγής, β) η ενεργός ισχύς του δικτύου, γ) η ενεργός ισχύς του φορτίου και δ) ο βαθμός απόδοσης του μετατροπέα. Το πλάτος της τάσης δικτύου είναι $U_o = 200 \text{ V}$. Να θεωρηθεί ότι τα θυρίστορ άγουν ακαριαία. (4 μονάδες)

Θέμα 6^ο Τριφασική ανορθωτική γέφυρα πλήρως ελεγχόμενη τροφοδοτεί ωμικό φορτίο με πηνίο εξομάλυνσης, εξομαλύνοντας πλήρως το ρεύμα. Να υπολογισθεί η μέση τιμή της τάσης του φορτίου για γωνία έναυσης $\alpha = 80^\circ$. Το πλάτος της φασικής τάσης του δικτύου είναι $U_o = \frac{300\pi}{\sqrt{3}} \text{ V}$. Τα θυρίστορ είναι ιδανικά. (2 μονάδες)

Για όλα τα θέματα δίνονται: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right)$ $\int \sin x dx = -\cos x$

①Δiedeuon:

$$R_s = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} = \frac{1,5 - 1}{21 - 1} = \frac{0,5}{20} = \frac{0,05}{2} = 0,025 \Omega$$


$$U_s \Rightarrow U_{Ae} = R_s I_s + U_s \quad \text{u} \quad U_1 = R_s \cdot I_1 + U_s \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_s = 1 - 0,025 \cdot 1 = 0,975 V$$


2 A.

②


a)

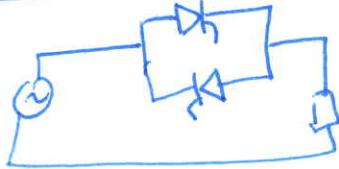


b)

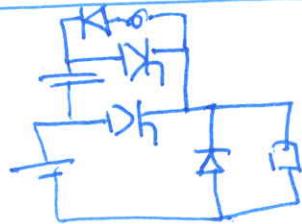


c)

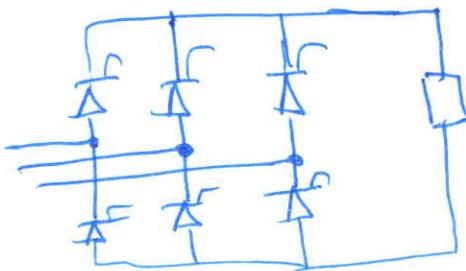

d)

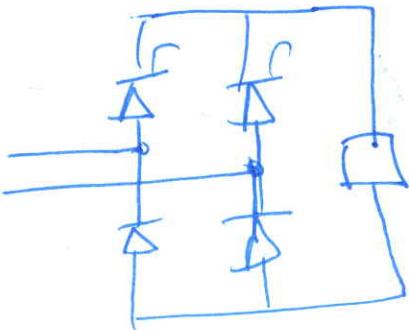


e)

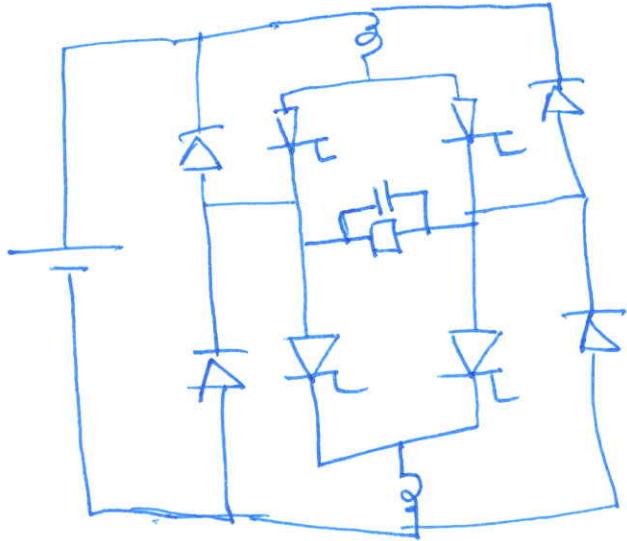

5 A.

Θ3

a)

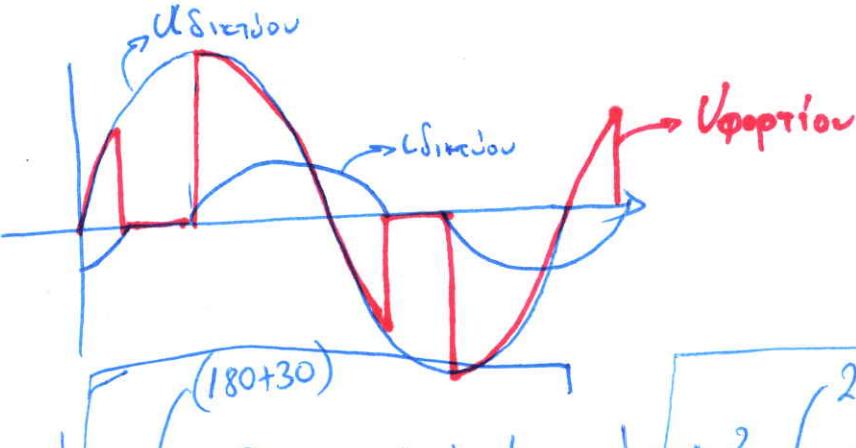

b)

$$U_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{n} \int_{90}^{210} U_0^2 \cdot \sin^2 \omega t \, d\omega t} = \sqrt{\frac{U_0^2}{n} \int_{90}^{210} \sin^2 \omega t \, d\omega t} =$$

$$= U_0 \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{2} \left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right) \Big|_{90}^{210}} = U_0 \sqrt{\frac{1}{2n} \left(\frac{210}{180} n - 0,433 - \frac{n}{2} + 0 \right)}$$

$$= U_0 \sqrt{\frac{1}{2n} \left(\frac{7}{6} n - 0,433 - \frac{n}{2} \right)} = U_0 \cdot 0,5142 \approx 51,4 \checkmark$$

14 A

Θ4

$$\text{THD}_i = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_{h\text{rms}}^2}}{I_{1\text{rms}}}$$

1 A

Θ6



$$V_m = \frac{3}{n} \int_{140}^{200} 300n \cdot \sin \omega t = \frac{3 \cdot 300 \pi}{\pi} \int_{140}^{200} \sin \omega t \, d\omega t =$$

$$= 900 \left(-\cos \omega t \right) \Big|_{140}^{200} = 900 \left(-\cos 200 + \cos 140 \right) \approx 900 \cdot 0,1736 \approx -0,266$$

$$= 156,28 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_m \approx 156,28 \text{ V}}$$

5 A

05

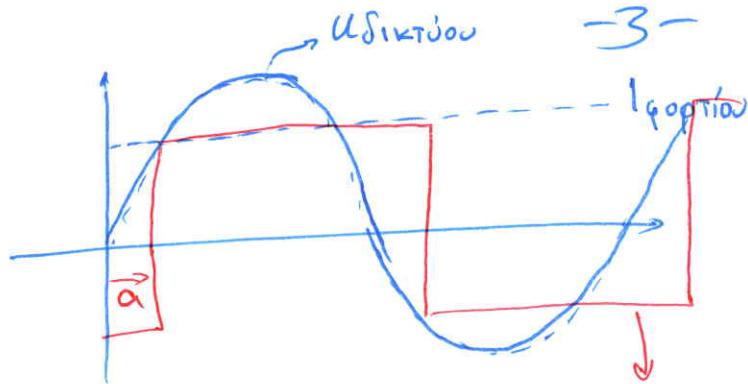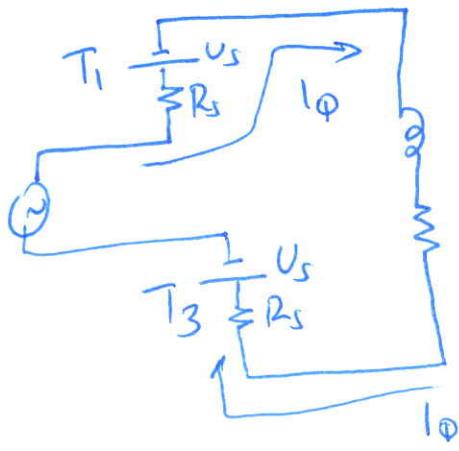

a) $P_{\text{anag}} = (I_\phi^2 \cdot R_s + I_s \cdot U_s) \cdot 2 =$

$$= (100^2 \cdot 902 + 100 \cdot 1) \cdot 2 = (200 + 100) \cdot 2 = 600 \text{ W}$$

6 N

b) $P_\Delta = \frac{1}{n} \int_{30}^{210} 200 \cdot \sin \omega t \cdot 100 \sin \omega t \, d\omega t = \frac{20.000}{\pi} (-\cos \omega t) \Big|_{30}^{210} =$

$$= \frac{20.000}{\pi} (-\cos 210 + \cos 30) = 11026,578 \text{ W}$$

4 N

c) $P_\phi = P_\Delta - P_{\text{anag}} = 10426,778 \text{ W}$ 2 N

d) $\eta = \frac{P_\phi}{P_\Delta} \approx 0,9456 \quad i \quad 94,56\%$ 3 N

