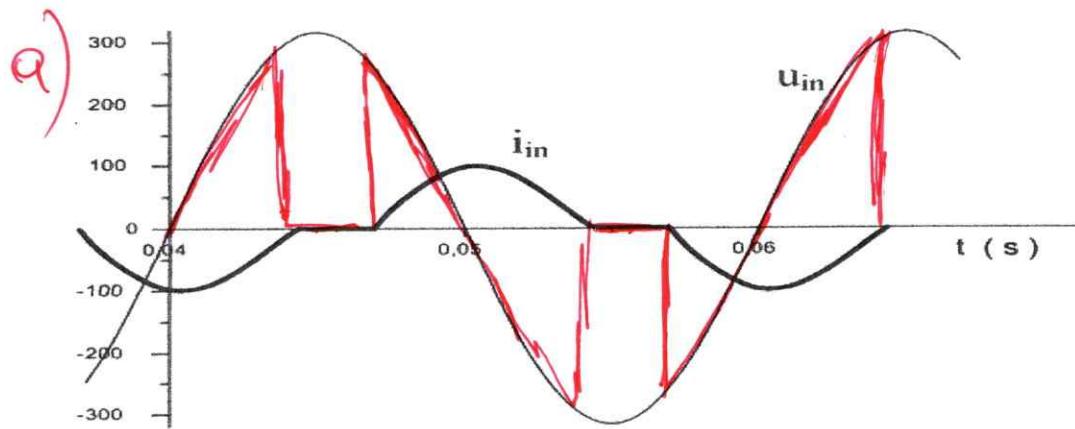


# Ηλεκτρονικά Ισχύος και Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά Θέματα εξετάσεων Ιούνιος 2023

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** Με ποιους τρόπους μπορεί να επιταχυνθεί η έναυση ενός θυρίστορ; Γιατί είναι επικίνδυνη η απότομη μεταβολή της τάσης  $du/dt$  στους ακροδέκτες ενός θυρίστορ; (2 μονάδες)

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** Σε ένα ρυθμιζόμενο διακόπτη εναλλασσόμενου ρεύματος (AC controller) για ωμικό – επαγωγικό φορτίο εμφανίζονται οι παρακάτω κυματομορφές ρεύματος και τάσης εισόδου. α) Να σχεδιαστεί η **τάση φορτίου** επάνω στο σχήμα. β) Αν ο συντελεστής ισχύος δίνεται από την παρακάτω σχέση τότε τι είναι το cosφι και τι το THD. (2 μονάδες)



$$PF = \frac{\cos \phi_1}{\sqrt{1 + (\text{THD})^2}}$$

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** Σχεδιάστε ένα ψαλιδιστή με θυρίστορ που τροφοδοτεί ωμικό φορτίο με πηνίο εξομάλυνσης (και με το κύκλωμα σβέσης). Αν επιτυγχάνεται πλήρης εξομάλυνση, σχεδιάστε για δύο περιόδους σε κοινό σύστημα αξόνων την τάση και το ρεύμα φορτίου για λόγο κατάτμησης  $\alpha=1/4$ . (2 μονάδες)

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** Τριφασική ανορθωτική γέφυρα τροφοδοτεί ωμικό φορτίο με πηνίο εξομάλυνσης, εξομαλύνοντας πλήρως το ρεύμα. Να υπολογισθεί η μέση τιμή της τάσης του φορτίου για γωνία έναυσης  $\alpha = 80^\circ$  για πλήρως ελεγχόμενη και ημιελεγχόμενη γέφυρα. Το πλάτος της φασικής τάσης του δικτύου είναι  $U_o = \frac{300\pi}{\sqrt{3}} V$ .

Τα θυρίστορ θεωρούνται ιδανικά. (3 μονάδες)

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** Ένας μονοφασικός ανορθωτής πλήρως ελεγχόμενος αποτελούμενος από μετασχηματιστή με μεσαία λήψη 1:1 και θυρίστορ τροφοδοτεί ωμικό φορτίο  $R = 10 \Omega$ . Ποια θα είναι η ενεργός ισχύς του φορτίου για γωνία έναυσης  $\alpha = 90^\circ$ . Η ενεργός τιμή της τάσης δικτύου είναι  $U_{ev} = 600 V$ . Στο μετατροπέα αυτό για ποια τάση πρέπει να επιλεχθούν τα θυρίστορ. Τα θυρίστορ θεωρούνται ιδανικά. (3 μονάδες)

Για όλα τα θέματα δίνονται:

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left( x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \quad \int \sin x dx = -\cos x$$

Θ1

- Εικόνα έρευν. Πολωνεται όπό το Δυπίστροφο  $V_{AK}^+$  και εγκαρπίζεται πάλιος  $V_{GE}$ .

• Ακούσια έρευνη:



- Ανδρόμ μεταβοτή διάλ. Τότε μπορεί να γίνουν GE αγωνί καλοίς ίωνες του Δυπίστροφ. Ανοιχτέσθε αυτούς ενεργάν αγωνί του Δυπίστροφ χωρίς να το συντριψθεί με κινύρο το βραχιονοκλινέρ, b) με τημετρίους που πειρών με ανοιχτέσθε πινακίδες καταστροφής και πολύ ίωνες.

- Άν το στοιχείο δρίσκεραν στη σέιν και μεταβοτή απότομη η τάξη τότε, το στοιχείο μπορεί να βρεθεί εκ νέου στην αγωνί.
- Με μεγέθη τάση. Μεγεντέρη ~~ταττη~~ την κρίση πώντης τημετρίου.

Θ2

b)  $\cos \varphi_1 - \eta$  μετατόπιση της βασικής αποφοίκισης του πειρών ως προς την τάση (n.x. διεύθυνση)

THD - Συνδικική αποφοίκιση παραμόρφων (ΤΟ ήδη την ανώτερη αποφοίκιση)

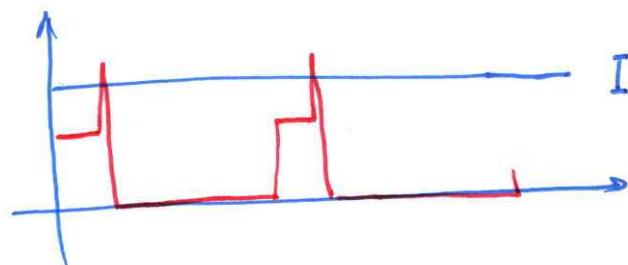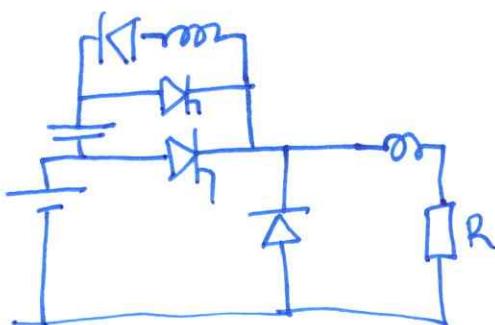Θ3

$$\underline{\Theta 4} \quad U_M = \frac{3}{\pi} \int_{60^\circ + 80^\circ}^{60^\circ + 80^\circ} \sqrt{3} \frac{300n}{\sqrt{3}} \cdot \sin \omega t d\omega t = 3 \cdot 300 \int_{140}^{200} \frac{200}{\sin \omega t} = -2 -$$

Πλήρως  
Εξεργασμένη

$$= 900 (-\cos \omega t) \Big|_{140}^{200} = 900 (-\cos 200 + \cos 140) = \\ = 156,28 V$$

Ημερεξόφερη  $U_M = 900 (-\cos \omega t) \Big|_{140}^{180} = 210,56 V$

$$\underline{\Theta 5} \quad 1:1 \Rightarrow \text{Ver gro 2 εύορ} \quad 300V \text{ ή } \text{nέατος 2 εύορ}$$

$$U_0 = \sqrt{2} \cdot 300V$$

$$P = \frac{1}{n} \int_0^n u(\omega t) i(\omega t) d\omega t = \frac{1}{n} \int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{2} \cdot 300 \cdot \sin \omega t \cdot \sqrt{2} \cdot 30 \cdot \sin \omega t = \\ = \frac{2 \cdot 3000 \cdot 3}{n} \int_0^n \sin^2 \omega t = \frac{2 \cdot 3 \cdot 3000}{n} = \frac{18.000}{n} \cdot \frac{1}{2} \left( \omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2} \right) \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \\ = \frac{9000}{n} \left( \pi - \frac{\sin 2\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 0}{2} \right) = \frac{9000}{n} \frac{\pi}{2} = 4500 W$$

Ta στοιχεία np̄nai na enaferouiv jia ταλn > √2 · 600 V