

# Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

## Διάλεξη 15

Α. Δροσόπουλος


01-12-2022



## 1 Ασκήσεις

## 1 Ασκήσεις

# Άσκηση 10

Να βρεθεί το  $I_x$ .

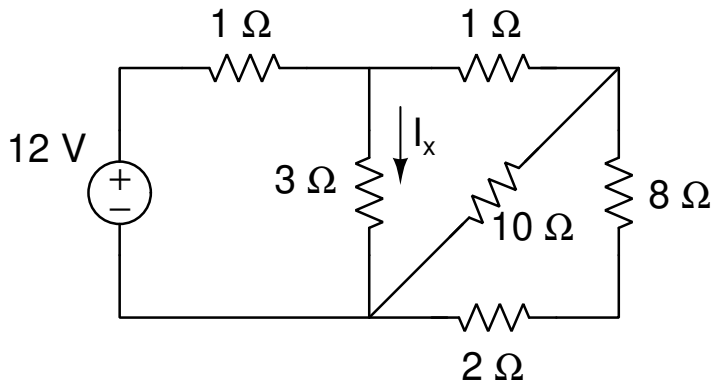

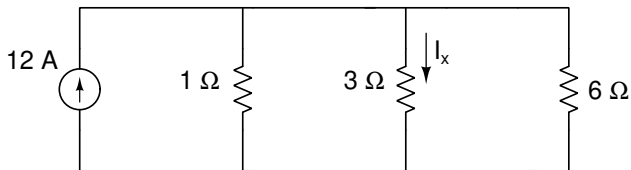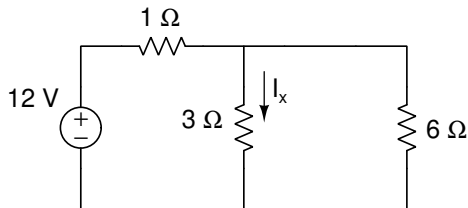


$$R = 1 \parallel 3 \parallel 6 = 0.667 \Omega$$


$$V = 12R = 8 \text{ V} \quad I_x = \frac{V}{3} = 2.667 \text{ A}$$
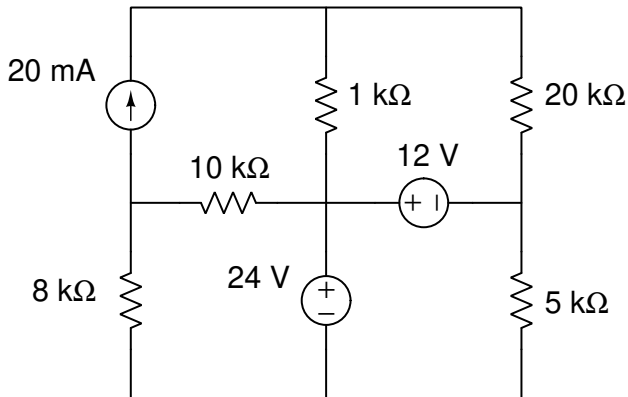
# Άσκηση 11

Να βρεθεί η ισχύς που καταναλώνεται στην  $5\text{ k}\Omega$ .



## 11b - Kirchhoff κλαδικά ρεύματα

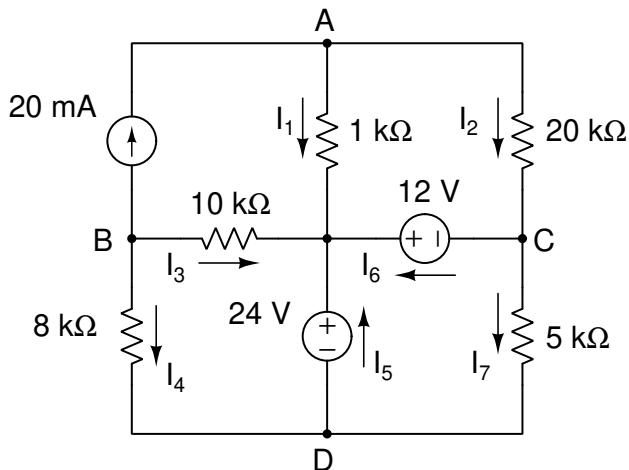

$$\begin{aligned}
 \text{A: } & 20 - I_1 - I_2 = 0 \\
 \text{B: } & -20 - I_3 - I_4 = 0 \\
 \text{C: } & I_2 - I_6 - I_7 = 0 \\
 \text{D: } & I_4 - I_5 + I_7 = 0 \\
 & -I_1 + 20I_2 = 12 \\
 & 10I_3 - 8I_4 = -24 \\
 & 5I_7 = 24 - 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_1 + I_2 &= 20 \\
 I_3 + I_4 &= -20 \\
 I_2 - I_6 - I_7 &= 0 \\
 I_4 - I_5 + I_7 &= 0 \\
 -I_1 + 20I_2 &= 12 \\
 10I_3 - 8I_4 &= -24 \\
 5I_7 &= 12
 \end{aligned}$$



```
octave:5> A=[1 1 0 0 0 0 0; 0 0 1 1 0 0 0; 0 1 0 0 0 -1 -1; 0 0 0 1 -1 0 1;
-1 20 0 0 0 0 0; 0 0 10 -8 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 5]
```

```
A =
```

```

  1   1   0   0   0   0   0
  0   0   1   1   0   0   0
  0   1   0   0   0  -1  -1
  0   0   0   1  -1   0   1
 -1  20   0   0   0   0   0
  0   0  10  -8   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   5
```

```
octave:6> b=[20; -20; 0; 0; 12; -24; 12]
```

```
b =
```


```

 20
-20
  0
  0
 12
-24
 12
```

```
octave:7> I=inv(A)*b
I =
  18.47619
   1.52381
 -10.22222
  -9.77778
  -7.37778
  -0.87619
   2.40000
octave:8> P=5*I(7)^2
P = 28.800
```

$$P_5 = 5I_7^2 = 28.8 \text{ mW}$$

## 11f - Kirchhoff κομβική ανάλυση

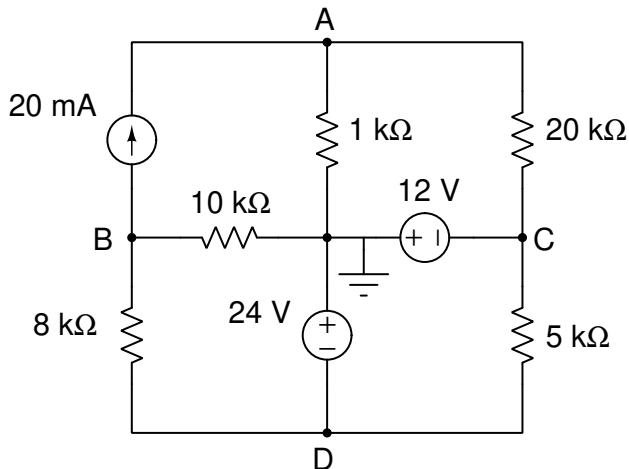

$$\text{A: } -20 + V_A/1 + (V_A - V_C)/20 = 0$$

$$\text{B: } 20 + V_B/10 + (V_B - V_D)/8 = 0$$

$$\text{C: } V_C = -12$$


$$\text{D: } V_D = -24$$

$$V_{CD} = V_C - V_D = -12 + 24 = 12 \text{ V}$$


$$P_5 = V_{CD}^2/5 = 28.8 \text{ mW}$$
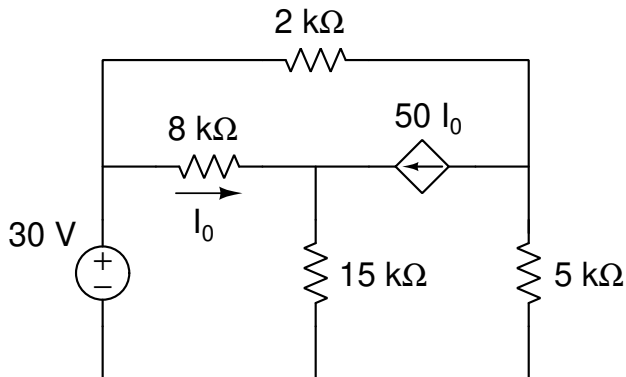
## Άσκηση 12

Να βρεθεί η ισχύς που καταναλώνεται στην  $5\text{ k}\Omega$ .



## 12b - Kirchhoff κομβική ανάλυση

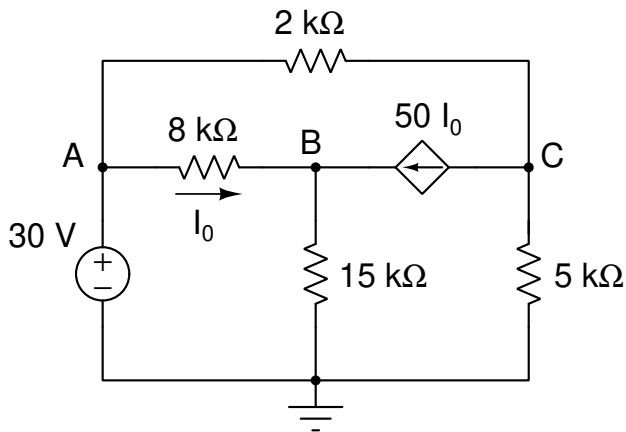

$$\text{B:} \quad -I_0 - 50I_0 + \frac{V_B}{15} = 0$$

$$\text{C:} \quad \frac{V_C - 30}{2} + 50I_0 + \frac{V_C}{5} = 0$$

$$\frac{30 - V_B}{8} = I_0$$

```
octave:10> Vb=(51*30/8)/(51/8+1/15)
```

```
Vb = 29.690
```

```
octave:11> I0=(30-Vb)/8
```

```
I0 = 0.038810
```

```
octave:12> Vc=(15-50*I0)/(1/2+1/5)
```

```
Vc = 18.656
```


```
octave:13> P=Vc^2/5
```

```
P = 69.613
```

$$P = 69.6 \text{ mW}$$
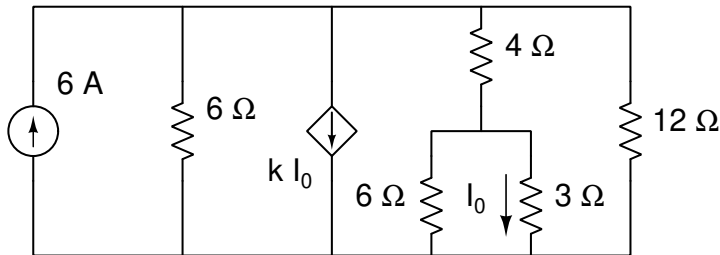
# Άσκηση 13

Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου  $k$  έτσι ώστε η ισχύς που δίνει η πηγή  $6\text{ A}$  να είναι  $108\text{ W}$ .





Με κομβική ανάλυση

$$-6 + \frac{V}{6} + kI_0 + \frac{V}{6} + \frac{V}{12} = 0$$

$$V_3 = \frac{2}{4+2} V = \frac{V}{3}$$


$$I_0 = \frac{V}{3 \cdot 3} = \frac{V}{9}$$




$$P = 6V = 108 \Rightarrow V = 18 \text{ V}$$

$$k = \frac{6 - V(1/6 + 1/6 + 1/12)}{V/9} = -0.75$$

# Άσκηση 14

Να βρεθεί το  $I_0$ .

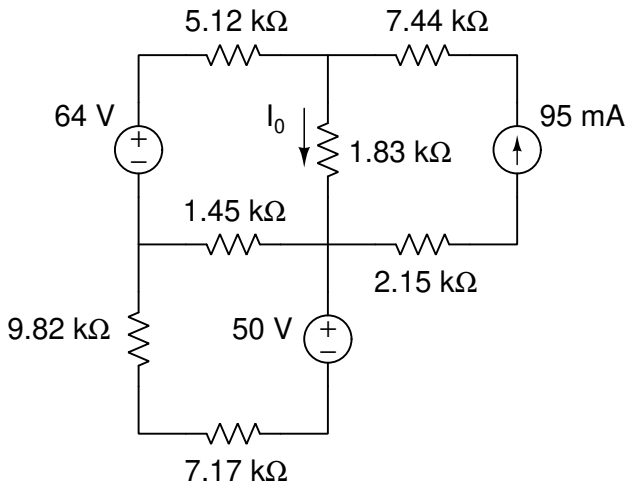

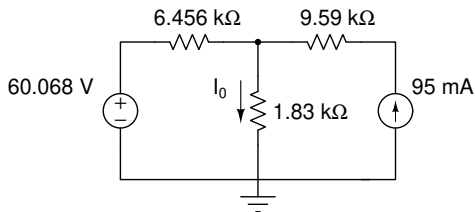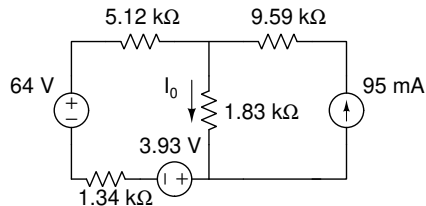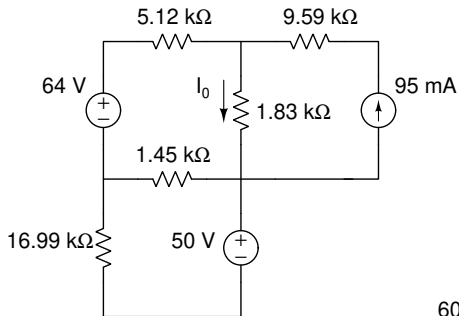


```
octave:20> I1=50/16.99
I1 = 2.9429
octave:21> r1=16.99*1.45/(16.99+1.45)
r1 = 1.3360
octave:22> V1=I1*r1
V1 = 3.9317
octave:23> r2=5.12+r1
r2 = 6.4560
octave:24> V2=64-V1
V2 = 60.068
octave:25> V = (95+V2/r2)/(1/r2+1/1.83)
V = 148.72
octave:26> I0=V/1.83
I0 = 81.268
```

$$I_0 = 81.3 \text{ mA}$$

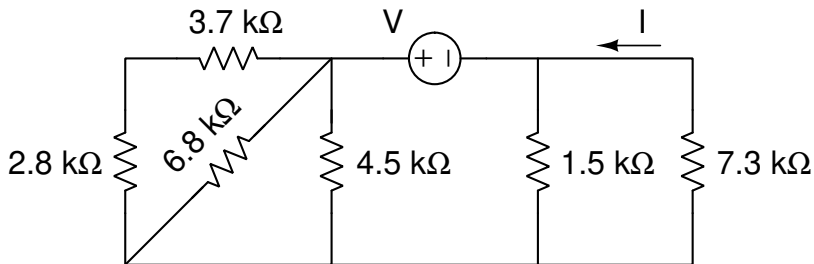
## Άσκηση 4.7

Εάν  $I = 8 \text{ mA}$  να βρεθεί η τάση  $V$  στο κύκλωμα.




## Άσκηση 4.8

Να υπολογιστεί η τάση  $V$  στο κύκλωμα.

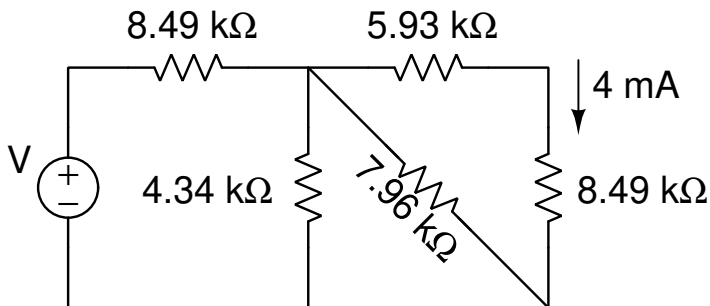

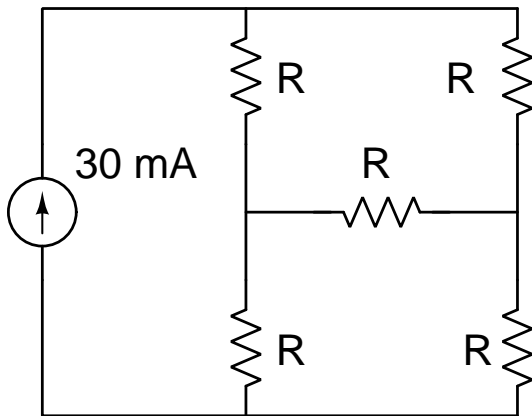
## Άσκηση 2

Για ποια τιμή  $R$  θα δώσει η πηγή ρεύματος ισχύ  $800 \text{ mW}$ ;



## Άσκηση 2b

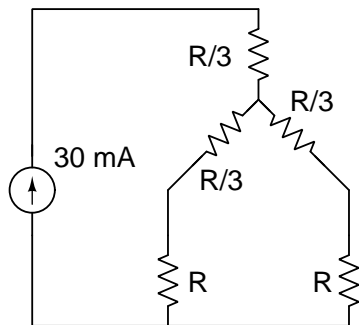

$$\frac{4}{3}R \parallel \frac{4}{3}R = \frac{2}{3}R \quad \text{και} \quad \frac{2}{3}R + \frac{1}{3}R = R$$


octave:7> P=800e-3; I=30e-3; R=P/I^2

R = 888.89


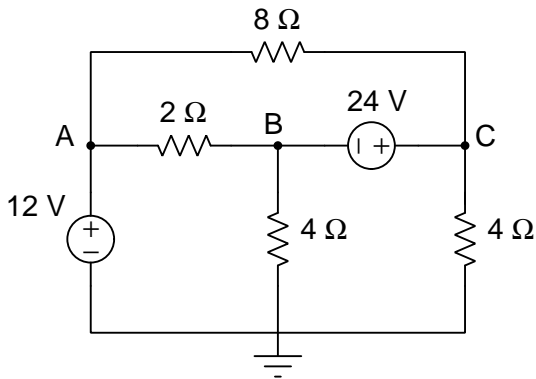
## Άσκηση 3

Ποιες είναι οι τάσεις μεταξύ A, B, C και γής;



## Άσκηση 3b

Με μέθοδο κόμβων (προσθέτουμε ρεύμα  $I_x$  μεταξύ Β και C)

$$\left. \begin{aligned} \frac{V_B - 12}{2} + \frac{V_B}{4} + I_x &= 0 \\ \frac{V_C - 12}{8} + \frac{V_C}{4} - I_x &= 0 \\ V_C - V_B &= 24 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} V_B \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) + V_C \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right) &= \left( \frac{12}{2} + \frac{12}{8} \right) \\ -V_B + V_C &= 24 \end{aligned}$$

## Άσκηση 3c

```
octave:8> A=[1/2+1/4 1/8+1/4;-1 1]
```

```
A =
```

```
    0.75000    0.37500  
   -1.00000    1.00000
```

```
octave:9> b=[12/2+12/8; 24]
```

```
b =
```

```
    7.5000  
   24.0000
```

```
octave:10> V=inv(A)*b
```

```
V =
```

```
   -1.3333  
   22.6667
```

Άρα,  $V_A = 12 \text{ V}$ ,  $V_B = -1.33 \text{ V}$ ,  $V_C = 22.7 \text{ V}$ .